

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

BIENVENIDOS AL CURSO

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



TRANSFORMADORES (Cambiar los niveles de tensión y corriente – Aislamiento eléctrico)

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Monofásicos

Trifásicos

LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE D.C. (Convertir Energía Eléctrica de D.C. en Energía Mecánica – Convertir Energía Mecánica en Energía Eléctrica de D.C.)

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Motores de D.C.

Generadores D.C.

LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE A.C. (Convertir Energía Eléctrica de A.C. en Energía Mecánica – Convertir Energía Mecánica en Energía Eléctrica de A.C.)

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Motores de A.C.

Generadores A.C.

Máquinas Eléctricas I

Máquinas Eléctricas II

Primario: entrada de potencia

Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\begin{matrix} V_P \\ I_P \end{matrix}$$

$$P_P = |V_P| |I_P| F.P.P.$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

TRANSFORMADOR

Secundario: salida de potencia

Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\begin{matrix} V_S \\ I_S \end{math>$$

$$P_S = |V_S| |I_S| F.P.S$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Si se considera un comportamiento ideal:

$$P_P = P_S$$

$$F.P.P = F.P.S$$

$$|V_P| |I_P| F.P.P = |V_S| |I_S| F.P.S$$

$$|V_P| |I_P| = |V_S| |I_S|$$

$$\frac{|V_P|}{|V_S|} = \frac{|I_S|}{|I_P|}$$

ELEVADOR:

$$\begin{aligned} |V_P| &< |V_S| \\ |I_P| &> |I_S| \end{aligned}$$

Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

REDUCTOR:


$$\begin{aligned} |V_P| &> |V_S| \\ |I_P| &< |I_S| \end{aligned}$$

Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

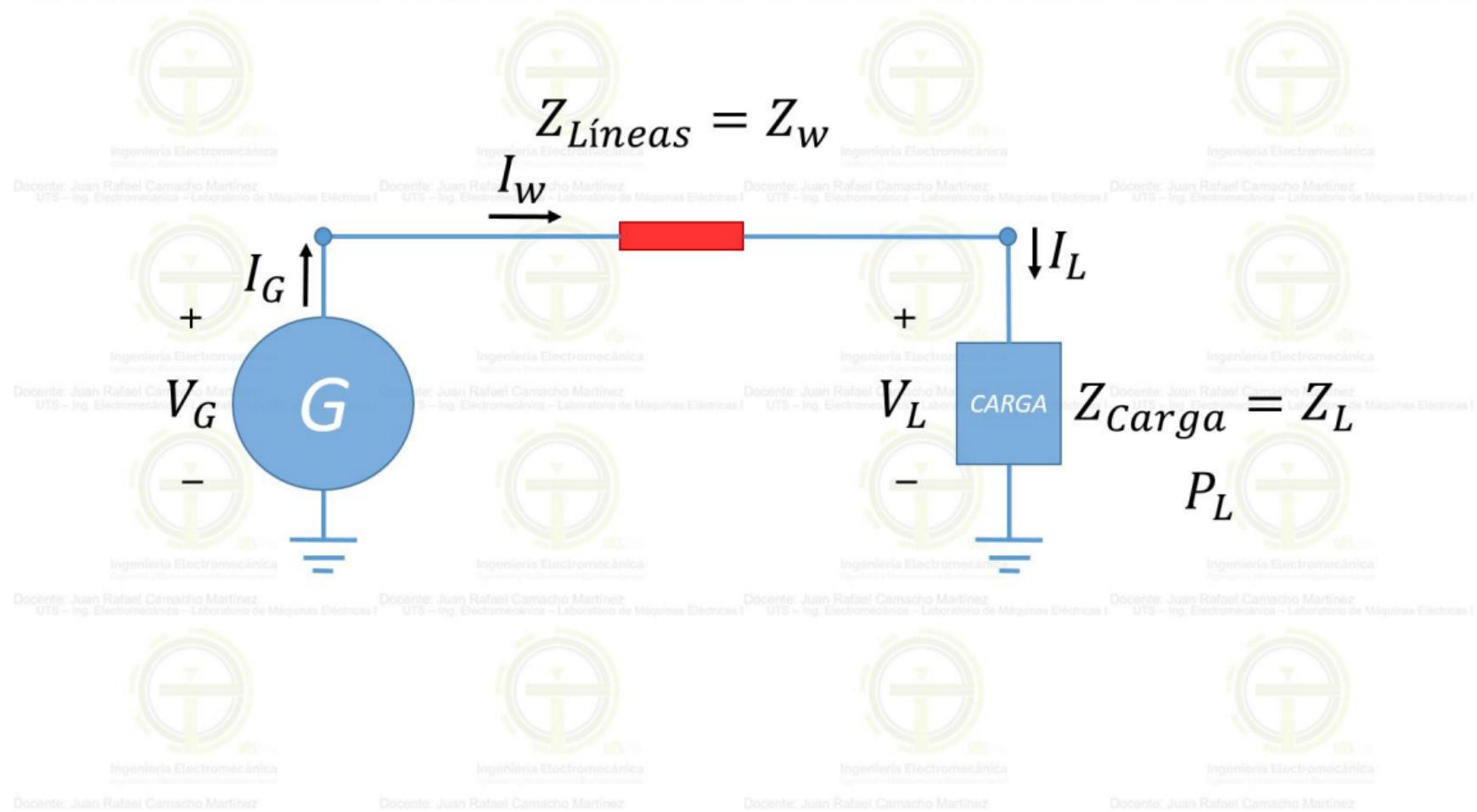

$$Z_{Líneas} = Z_w$$

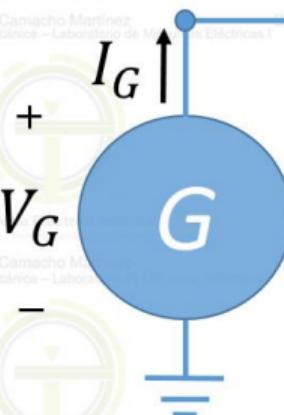

$$+ V_w = Z_w I_w -$$

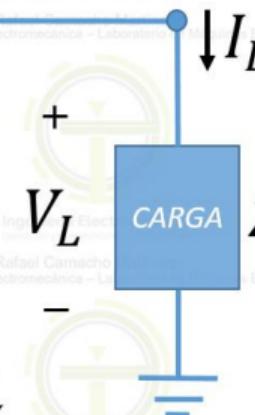

$$Z_{carga} = Z_L$$


Ejemplo ($Z_w = 10 \Omega$): $\frac{V_L}{P_L} = 10 \text{ kW}$

$$I_L = \frac{P_L}{V_L} = \frac{10(10^3)}{100} = 100 A$$

$$V_G = V_L + V_W = 100 + (10)(100) = 1100 \text{ V}$$

$$P_G = V_G I_G = 1100(100) = 110 \text{ kW}$$

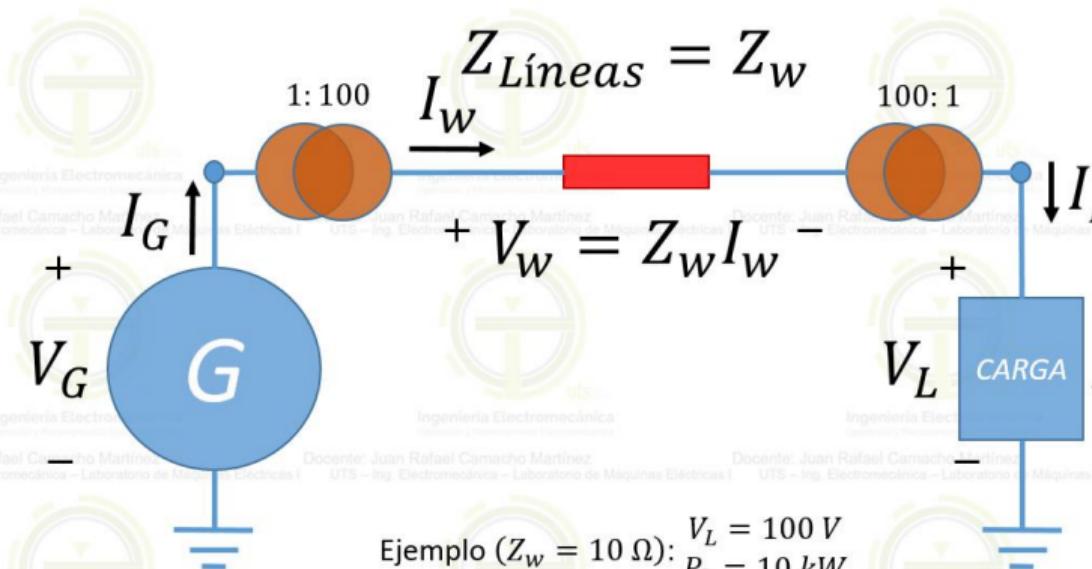- ¿Cuál es la tensión en el generador?
 - ¿Cuánta potencia entrega el generador?



Ejemplo ($Z_w = 10 \Omega$): $V_L = 100 V$
 $P_L = 10 kW$


$$I_L = \frac{P_L}{V_L} = 100 A \quad I_w = \frac{I_L}{100} = \frac{100}{100} = 1 A$$

- ¿Cuál es la tensión en el generador?
- ¿Cuánta potencia entrega el generador?

$$V'_G = V'_L + V_w = 10000 + (10)(1) = 10010 V$$

$$V_G = \frac{V'_G}{100} = \frac{10010}{100} = 100,1 V$$
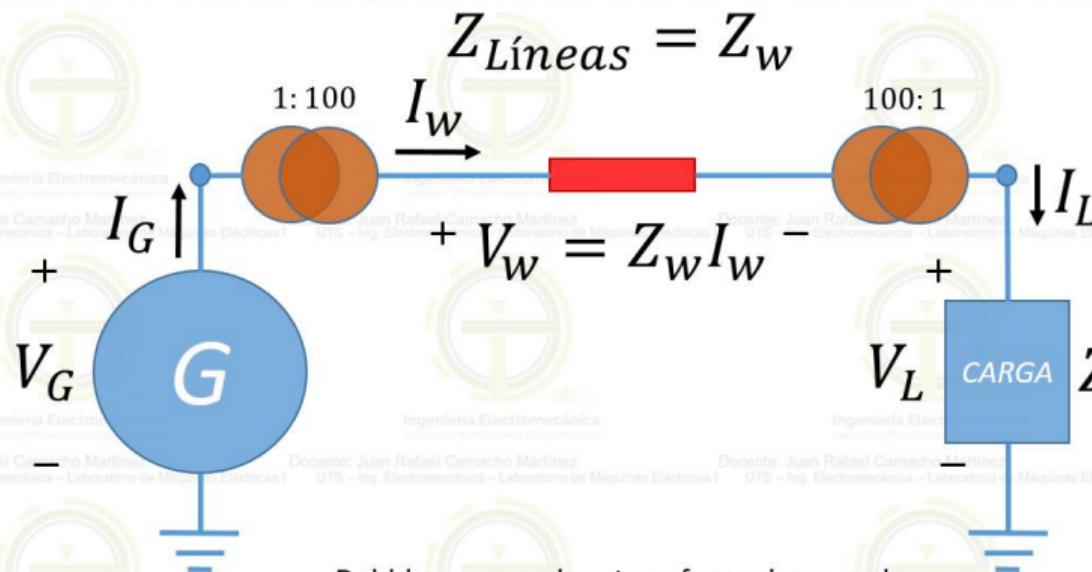
$$P_G = V_G I_G = 100,1(100I_w) = 100,1(100(1)) = 10,01 kW$$



Debido a que los transformadores solo operan en alterna, los generadores y, por lo tanto, los sistemas eléctricos de potencia típicos son de A.C.

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

**PRINCIPIO DE OPERACIÓN Y PRUEBAS PRELIMINARES DE LOS
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PARTES PRINCIPALES DE TRANSFORMADORES

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Transformadores

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Transformadores

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Transformadores


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Transformadores

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

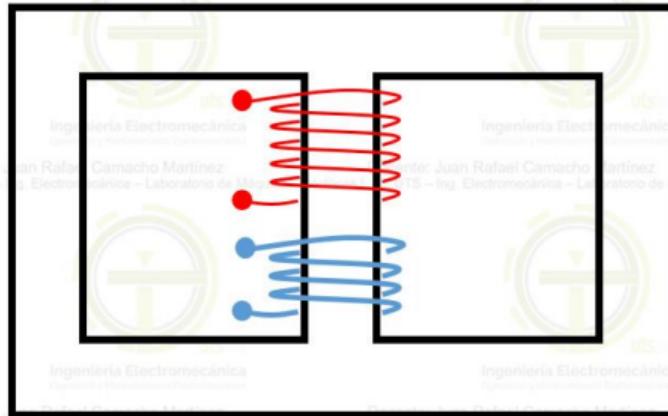UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I




Los transformadores tienen dos partes constructivas fundamentales:

El Núcleo (Hierro): su función es conducir el flujo magnético.

Las Bobinas (Cobre): reciben y entregan la potencia eléctrica, acoplándose mediante sus flujos magnéticos.

PRODUCCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN

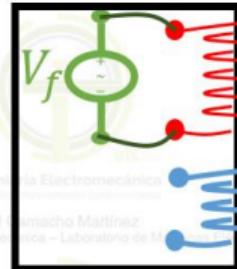Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Departamento de Ingeniería Mecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$e_{ind.} = k \frac{d\phi}{dt}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Departamento de Ingeniería Mecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$a = \frac{N_P}{N_S} = \frac{|V_P|}{|V_S|} = \frac{|I_S|}{|I_P|}$$

Elevador: $0 < a < 1$

Reductor: $a > 1$


Aislamiento: $a = 1$

Ingeniería Electromecánica
Departamento de Ingeniería Mecánica


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez


REPRESENTACIÓN CONSTRUCTIVA

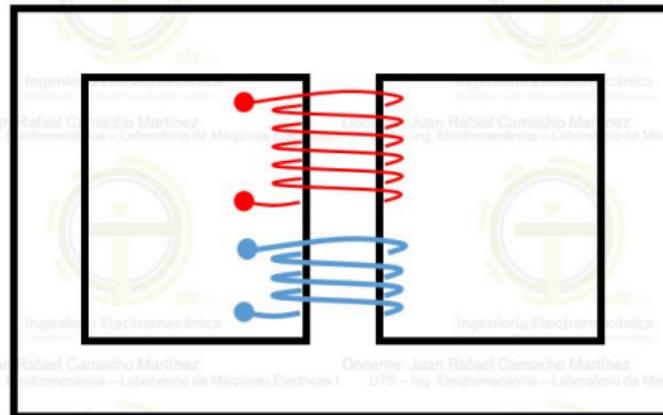


SÍMBOLO

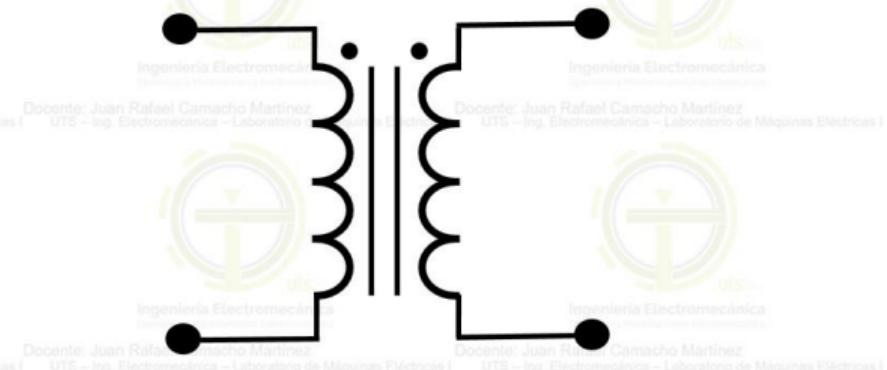

BORNERA

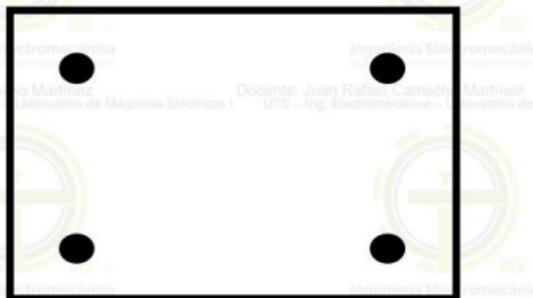

CON CARGA Y FUENTE

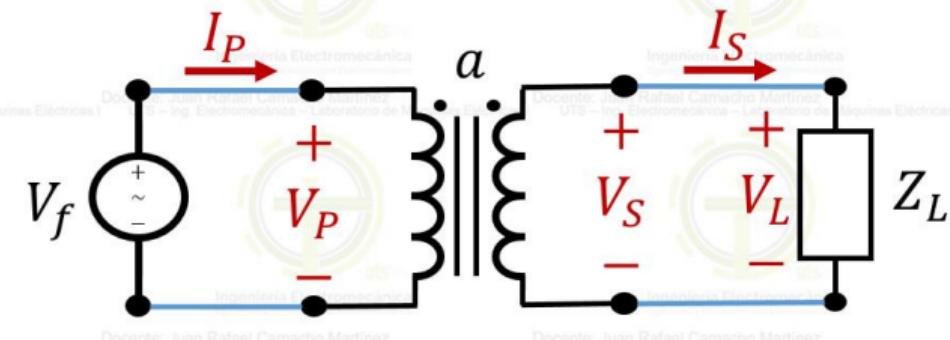

PRUEBAS PRELIMINARES



Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Máquinas Eléctricas I

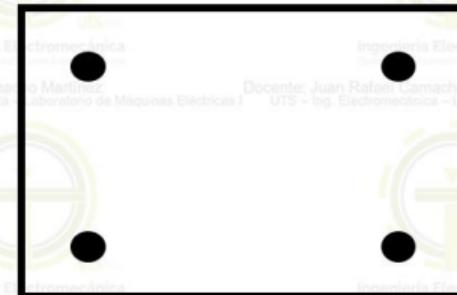Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Medición de continuidad: identificar los pares de bornes de cada bobina.

Medición de las resistencias de las bobinas: identificar el lado de Alta Tensión (A.T.) y el lado de Baja Tensión (B.T.).

$$\downarrow\downarrow R_{B.T.} = \frac{\downarrow V_{B.T.}}{\uparrow I_{B.T.}} \quad \uparrow\uparrow R_{A.T.} = \frac{\uparrow V_{A.T.}}{\downarrow I_{A.T.}}$$


Medición de las resistencias de aislamiento: asegurar el buen estado de las separaciones eléctricas correspondientes.

Medición de la relación de transformación: determinar la manera en que se relacionan los voltajes y corrientes del lado de alta y de baja del transformador.


Prueba de polaridad: identificar la polaridad relativa entre los voltajes de las bobinas del transformador.

PRUEBA DE POLARIDAD

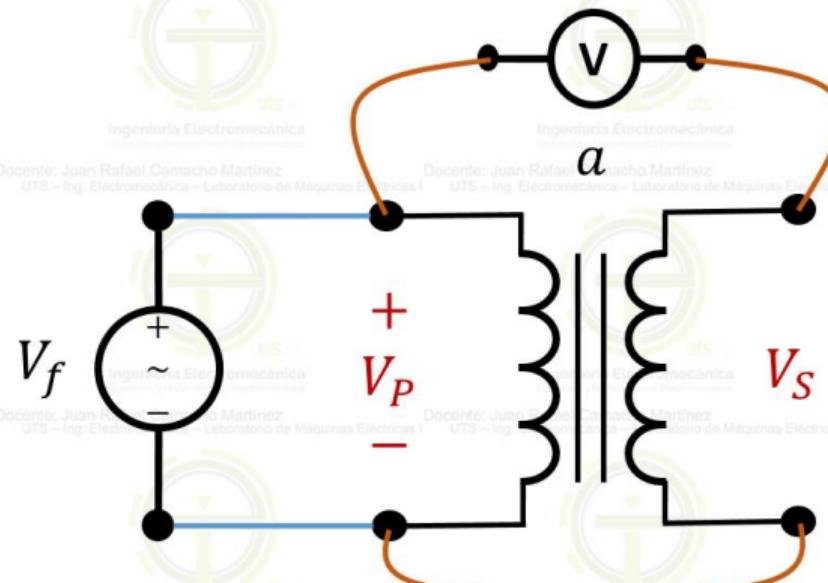Se conectan dos terminales de bobinas diferentes, se alimenta uno de los dos devanados, se miden los voltajes de las bobinas y el voltaje entre los dos terminales que **NO** se unieron, finalmente, se asigna la polaridad según la relación de los voltajes medidos.



PRUEBA DE POLARIDAD

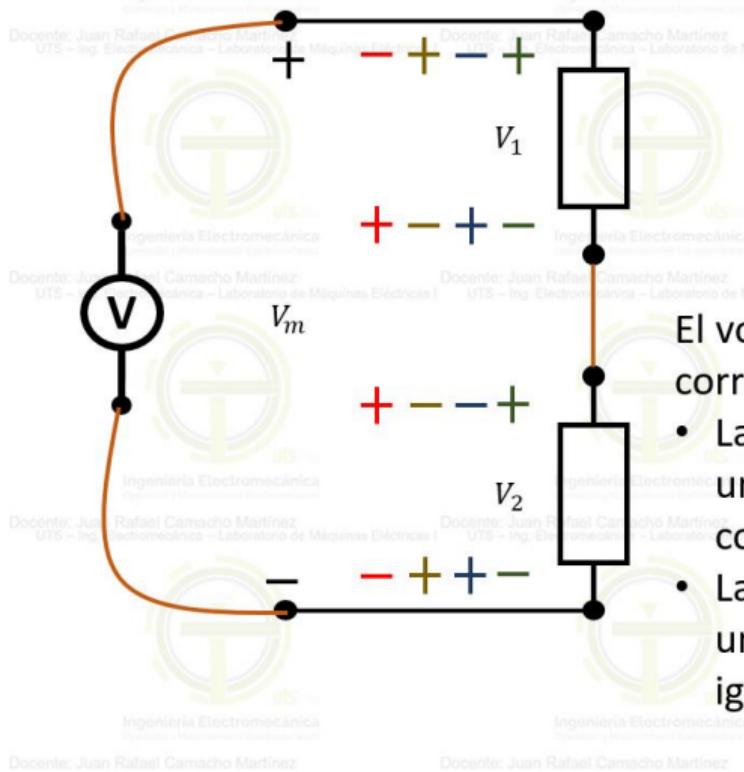

$$-V_m + V_1 + V_2 = 0 \rightarrow V_m = V_1 + V_2$$

$$-V_m - V_1 - V_2 = 0 \rightarrow V_m = -V_1 - V_2$$

$$-V_m + V_1 - V_2 = 0 \rightarrow V_m = V_1 - V_2$$



$$-V_m - V_1 + V_2 = 0 \rightarrow V_m = -V_1 + V_2$$

El voltaje medido entre los dos puntos que NO se unieron corresponde a:

- La suma de los voltajes de los dos elementos, si la unión se ha realizado entre dos puntos con polaridades contrarias.
- La diferencia de los voltajes de los dos elementos, si la unión se ha realizado entre dos puntos con polaridades iguales.

Los dos terminales de la bobina primaria de un transformador monofásico están identificados con las letras "E" y "F", por otra parte, las letras "G" y "H" identifican los dos terminales de la bobina secundaria. Determine la relación de transformación del transformador, si se conoce lo siguiente:

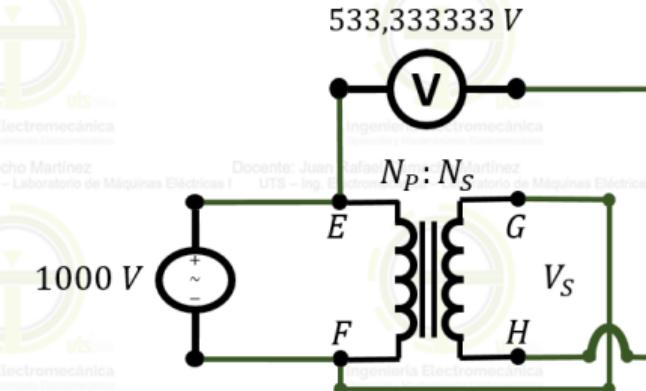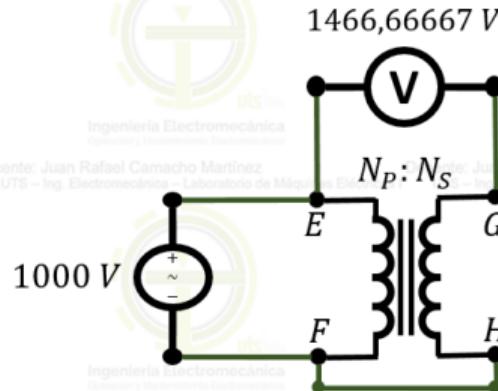- Un voltímetro instalado entre los puntos "E" y "G" mide V_{m1} cuando se han unido los bornes "F" y "H" y se han aplicado 1000 V entre los terminales "E" y "F".
- Un voltímetro instalado entre los puntos "E" y "H" mide V_{m2} cuando se han unido los bornes "F" y "G" y se han aplicado 1000 V entre los terminales "E" y "F".



$$a = \frac{|V_P|}{|V_S|} = \frac{1000}{466,666667}$$

$$a = 2,142857141$$

Si F y H son de igual polaridad:

$$|V_S| = |1000 + 1466,66667| = 2466,66667 \text{ V}$$

Si F y H son de diferente polaridad:

$$|V_S| = |1466,66667 - 1000| = 466,66667 \text{ V}$$

Si F y G son de igual polaridad:


$$|V_S| = |1000 + 533,333333| = 1533,333333 \text{ V}$$

$$|V_S| = |1000 - 533,333333| = 466,66667 \text{ V}$$

Si F y G son de diferente polaridad:

Debido a que 533,333333 (V_m) < 1000 (V_P) esta opción NO es factible.

Si en el sistema eléctrico mostrado en la Figura la tensión de la fuente se ajusta para mantener constante el voltaje de la carga en el valor V_L y la carga consume una potencia S_L a un factor de potencia de 0,85 en Atraso, determine la magnitud del voltaje de la fuente, la magnitud de la corriente de la fuente, la potencia activa y la potencia reactiva suministradas por la fuente y las magnitudes del voltaje y la corriente en la impedancia Z_w .

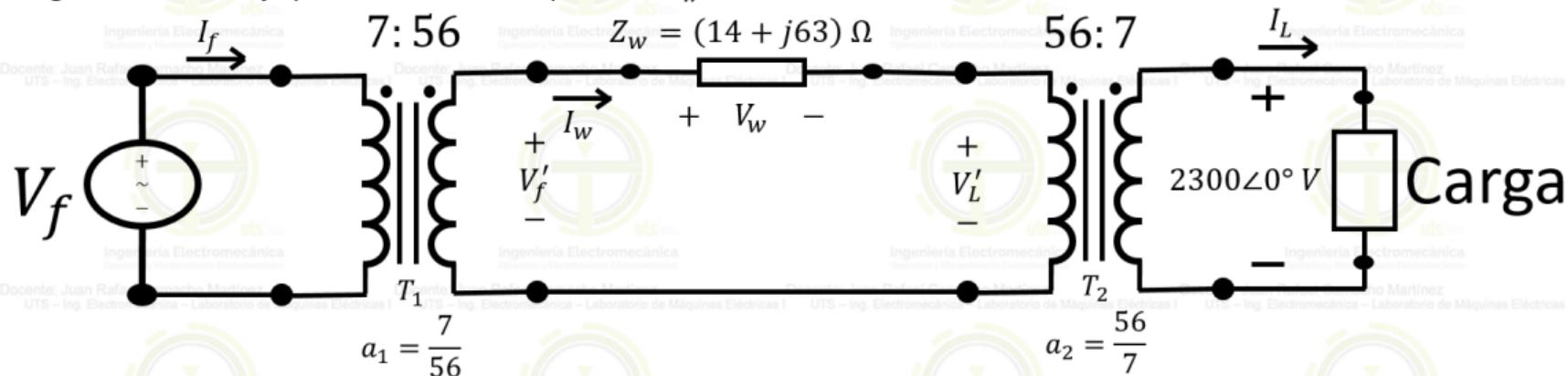

$$S_L = 480 \text{ kVA} \quad F.P.L = 0,85 \text{ en Atraso}$$

$$I_L = \frac{480(10^3)}{2300} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,85)]$$

$$I_L = 208,6956522 \angle -31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$I_w = \frac{I_L}{a_2} = 26,08695653 \angle -31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$V'_f = V'_L + Z_w I_w = \frac{56}{7} (2300 \angle 0^\circ) + Z_w I_w$$

$$|V_f| = a_1 |V'_f| = \frac{7}{56} (19613,21548)$$

$$|V_f| = 2451,651935 \text{ V}$$

$$|I_f| = \frac{|I_w|}{a_1} = \frac{26,08695653}{7/56}$$

$$|I_f| = 208,6956522 \text{ A}$$

$$P_f = P_L + P_w = 480000(0,85) + |I_w|^2 R_w$$

$$\boxed{P_f = 417527,4102 \text{ W}}$$

$$Q_f = Q_L + Q_w = \sqrt{S_L^2 - (0,85 S_L)^2 + |I_w|^2 X_w}$$


$$\boxed{Q_f = 295729,036 \text{ VAr}}$$

$$V_w = I_w Z_w = 1683,568988 \angle 45,68286167^\circ \text{ V}$$

$$\boxed{|V_w| = 1683,568988 \text{ V}}$$

$$\boxed{|I_w| = 26,08695653 \text{ A}}$$

Si en el sistema eléctrico mostrado en la Figura la tensión de la fuente se ajusta para mantener constante el voltaje de la carga en el valor V_L y la impedancia de la carga (Z_L) está definida como $Z_L = R_L + jX_L$, determine la magnitud del voltaje de la fuente, la magnitud de la corriente de la fuente, la potencia activa y la potencia reactiva suministradas por la fuente y las magnitudes del voltaje y la corriente en la impedancia Z_w .

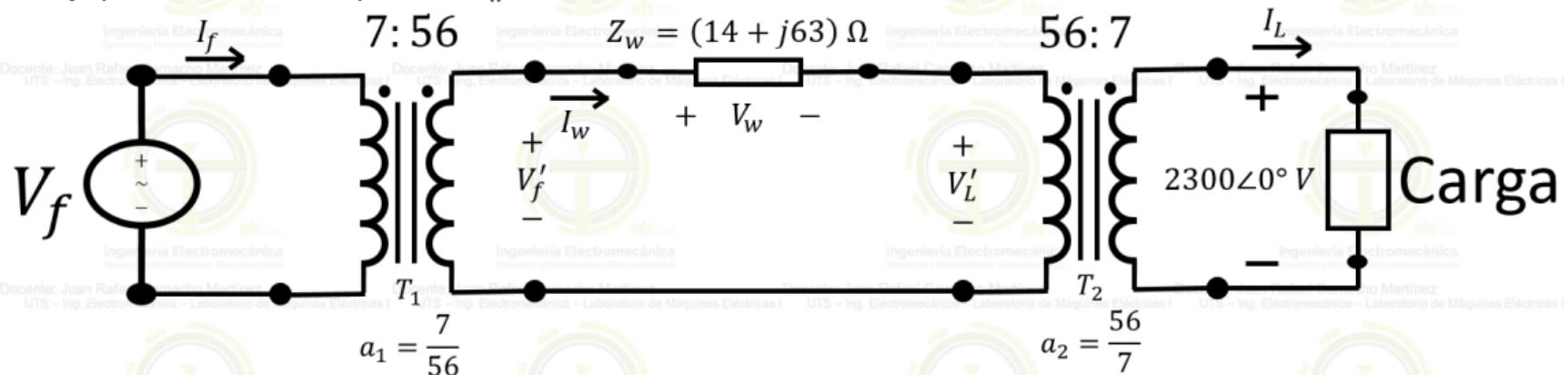

$$P_f = 382468,565 W$$

$$Q_f = Q_L + Q_w = |I_L|^2 X_L + |I_w|^2 X_w$$

$$Q_f = 187321,5606 VAr$$

$$|I_f| = \frac{|I_w|}{a_1} = \frac{22,11538461}{7/56}$$

$$|I_f| = 176,9230769 A$$

$$V_w = I_w Z_w = 1427,256401\angle 54,85132734^\circ V$$

$$|V_w| = 1427,256401 V$$


$$|I_w| = 22,11538461 A$$

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

**CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO –
PRUEBAS DE VACÍO Y CORTO**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

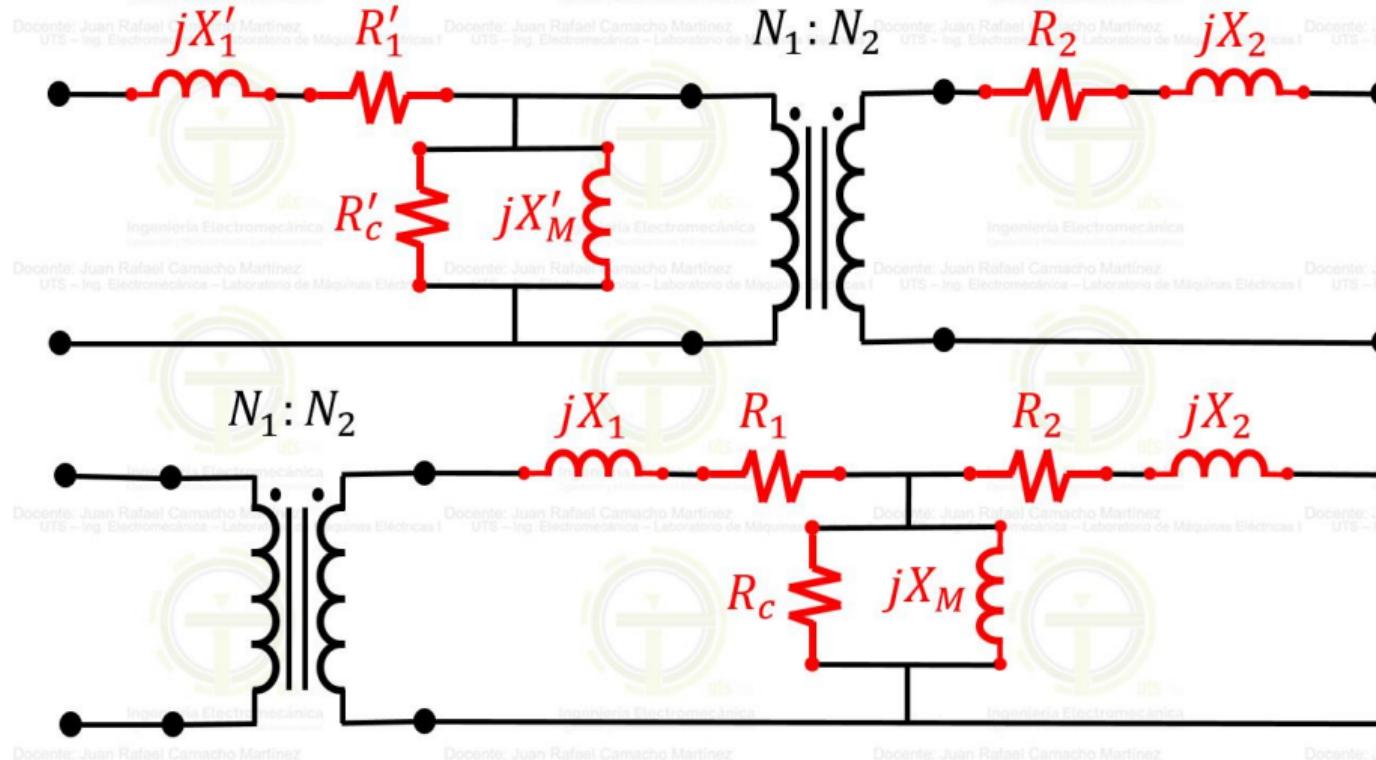CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO



Relación de transformación (a):

$$a = \frac{N_p}{N_s} = \frac{|V_p|}{|V_s|} = \frac{|I_s|}{|I_p|}$$

$$a^2 = \frac{Z_p}{Z_s}$$

CIRCUITO EQUIVALENTE APROXIMADO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO

Ingeniería Electromecánica
Operaciones y Mantenimiento de las Máquinas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I




Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

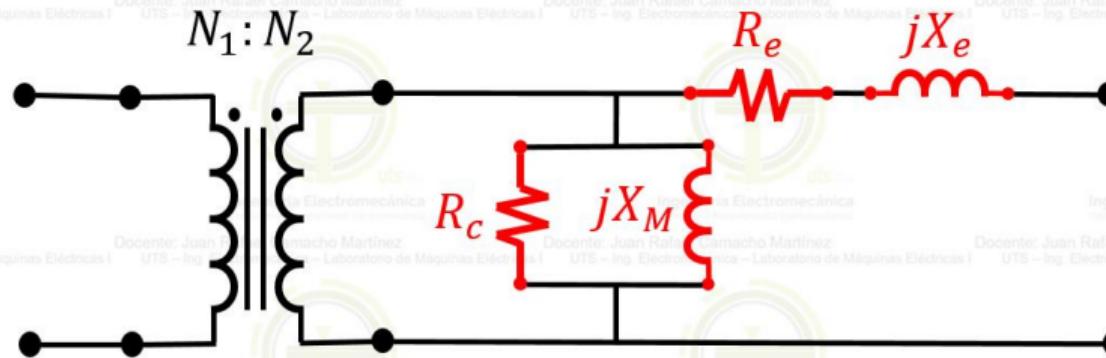Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I




Para obtener los valores de los parámetros del transformador (R_e , X_e , R_c y X_M) se realizan las pruebas de corto y vacío.


Ingeniería Electromecánica
Operaciones y Mantenimiento de las Máquinas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PRUEBA DE VACÍO

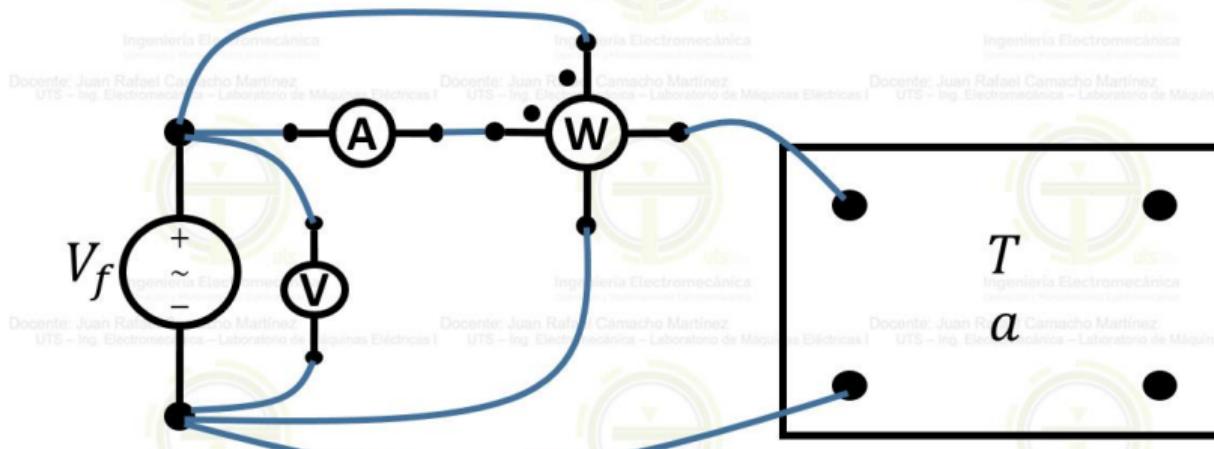

PRUEBA DE VACÍO
 $|V_{oc}|$ $|I_{oc}|$ P_{oc}

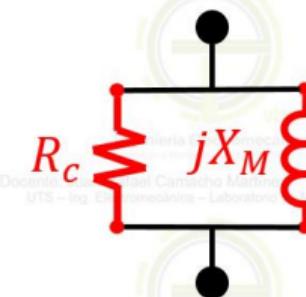

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{oc} = \frac{|V_{oc}|^2}{R_c} \rightarrow R_c = \frac{|V_{oc}|^2}{P_{oc}}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$Q_{oc} = \frac{|V_{oc}|^2}{X_M} \rightarrow X_M = \frac{|V_{oc}|^2}{\sqrt{(|V_{oc}| |I_{oc}|)^2 - P_{oc}^2}}$$


PRUEBA DE CORTO

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

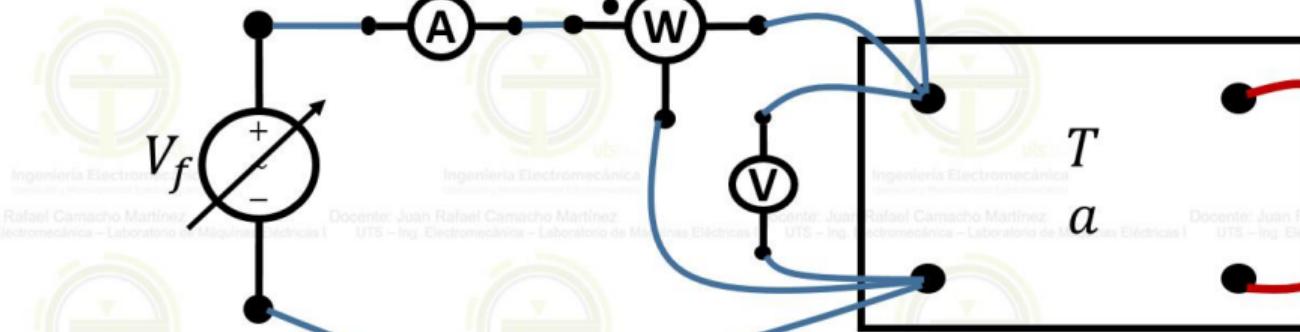Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

PRUEBA DE CORTO

$$P_{sc} = |I_{sc}|^2 R_e \rightarrow R_e = \frac{P_{sc}}{|I_{sc}|^2}$$

$$Q_{sc} = |I_{sc}|^2 X_e \rightarrow X_e = \frac{\sqrt{(|V_{sc}| |I_{sc}|)^2 - P_{sc}^2}}{|I_{sc}|^2}$$



Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander

PRUEBAS DE VACÍO Y CORTO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO

$S_{Nom.} [kVA]$	N_1	N_2	$V_{Nom.} [V]$	$V_{oc} [V]$	$I_{oc} [A]$	$P_{oc} [W]$	$V_{sc} [V]$	$I_{sc} [A]$	$P_{sc} [W]$
9	1	73	270	270	1,71	304	12,98	33,33	107,2

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Prueba de vacío:

Fue realizada por el lado de baja tensión.

$$R_{c-B.T.} = \frac{270^2}{304} = 239,8026316 \Omega$$

$$S_{Nom.} = |V_{Nom.}| |I_{Nom.}| \rightarrow |I_{Nom.}| = \frac{S_{Nom.}}{|V_{Nom.}|}$$

Prueba de corto:

$$|I_{Nom.-A.T.}| = \frac{9(10^3)}{270(73/1)} = \frac{100}{219} = 0,4566210046 A$$

$$|I_{Nom.-B.T.}| = \frac{9(10^3)}{270} = \frac{100}{3} = 33,33333333 A$$

Fue realizada por el lado de baja tensión.

$$R_{e-B.T.} = \frac{107,2}{33,33^2} = 0,09649929889 \Omega$$

$$X_{e-B.T.} = \frac{\sqrt{[(12,98)(33,33)]^2 - 107,2^2}}{33,33^2} = 0,3772937534 \Omega$$

Parámetros en A.T.

$$R_{c-A.T.} = \frac{73^2}{1^2} R_{c-B.T.} = 1277908,224 \Omega$$

$$X_{M-A.T.} = \frac{73^2}{1^2} X_{M-B.T.} = 1117964,668 \Omega$$

$$R_{e-A.T.} = \frac{73^2}{1^2} R_{e-B.T.} = 514,2447638 \Omega$$

$$X_{e-A.T.} = 2010,598412 \Omega$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

**CAÍDAS DE VOLTAJE EN LA IMPEDANCIA SERIE DEL TRANSFORMADOR
– DIAGRAMAS FASORIALES**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez


REGULACIÓN DE VOLTAJE (%R. V.) Y EFICIENCIA (η)

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

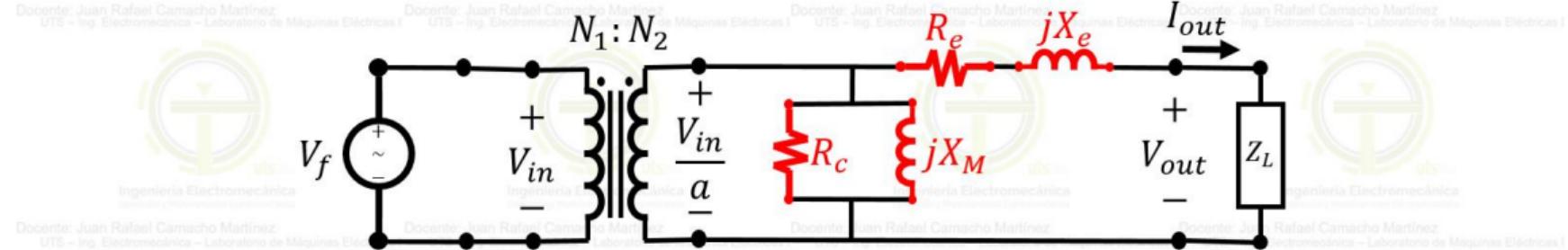Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$- \frac{V_{in}}{a} + I_{out}(R_e + jX_e) + V_{out} = 0$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{a} - I_{out}(R_e + jX_e)$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez


Ingeniería Electromecánica

Ingeniería Electromecánica

$$\%R.V. = \frac{|V_{in}/a| - |V_{out}|}{|V_{Nom.}|} 100\%$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\%$$

REPRESENTACIÓN DE IMPEDANCIA

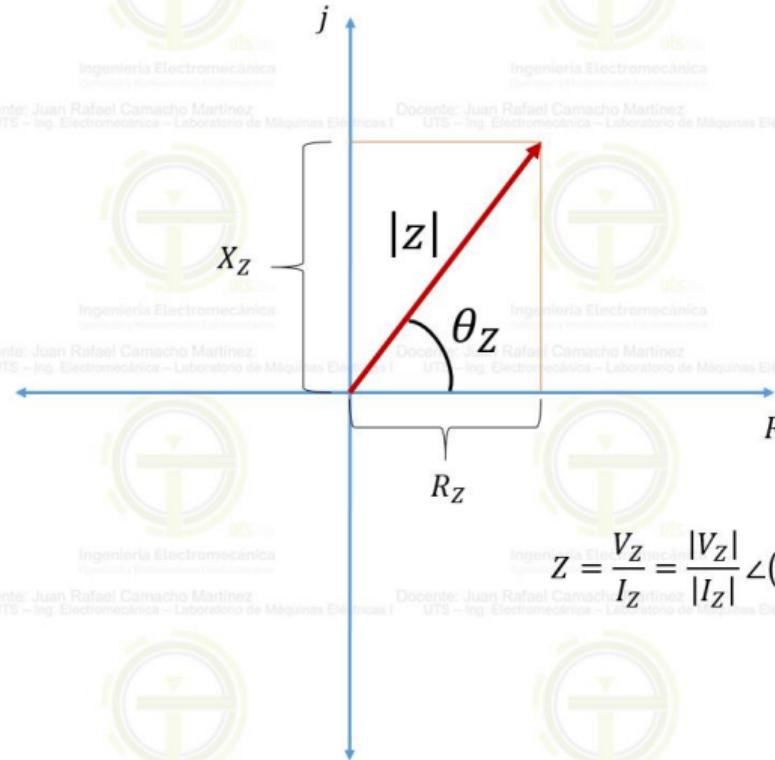

POLAR:

$$Z = |Z| \angle \theta_Z$$

RECTANGULAR:

$$Z = R_Z + jX_Z$$


$$R_Z = |Z| \cos(\theta_Z)$$

$$X_Z = |Z| \sin(\theta_Z)$$

$$\text{Parte reactiva} = \begin{cases} j2\pi fL & \text{Docente: Juan Rafael Camacho Martínez - UTS - Ing. Electromecánica - Laboratorio de Máquinas Eléctricas I} \\ \frac{1}{j2\pi fC} = -\frac{j}{2\pi fC} & \end{cases}$$

$$\theta_{I_Z} = \theta_{V_Z} - \theta_Z$$

DIAGRAMAS FASORIALES

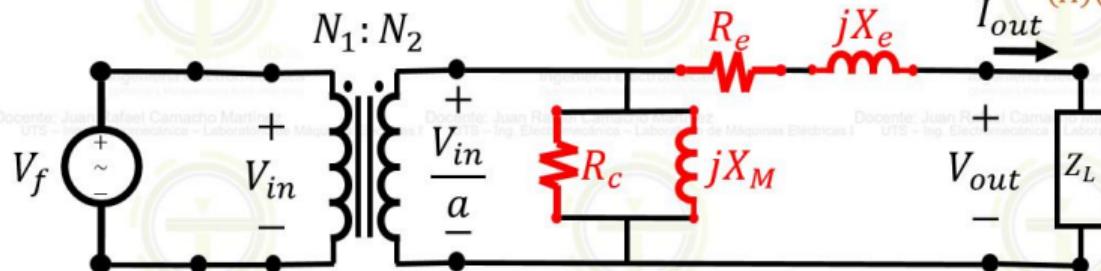


$$(A)(B) = (|A|\angle\theta_A)(|B|\angle\theta_B) = |A||B|\angle(\theta_A + \theta_B)$$


$$\frac{A}{B} = \frac{|A|\angle\theta_A}{|B|\angle\theta_B} = \frac{|A|}{|B|}\angle(\theta_A - \theta_B)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$


$F.P.L = 0$ en Atraso

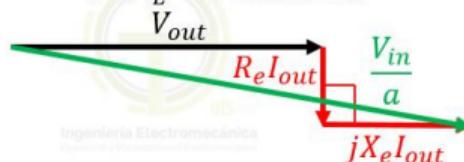


$0 < F.P.L < 1$; en Atraso

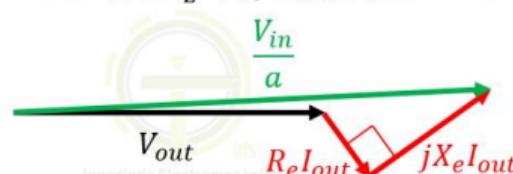


$F.P.L = 1$

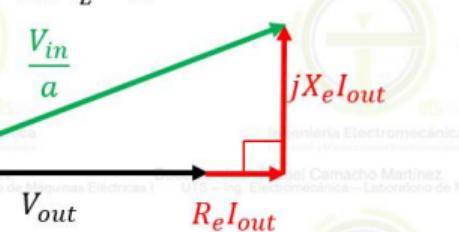

$0 < F.P.L < 1$; en Adelanto

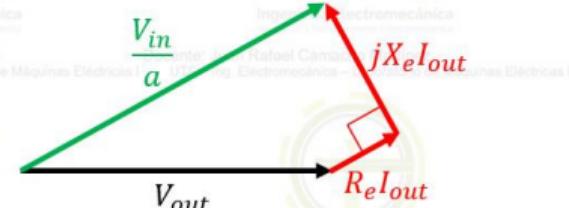

$F.P.L = 0$ en Adelanto

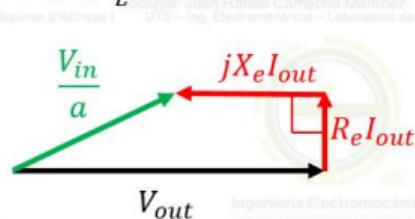


Para contestar las preguntas que se presentan abajo, tenga en cuenta los datos proporcionados, para cada estudiante, en la tabla del ANEXO B (en donde corresponda, se tienen valores r.m.s). Para todos los cálculos utilice la mayor cantidad de cifras decimales posibles. Por favor, en donde corresponda, entregue sus respuestas en valores r.m.s.

Se tiene un transformador monofásico cuya capacidad ($S_{Nom.}$), relación de vueltas de sus bobinas (N_1 y N_2), voltaje nominal de la bonina de baja tensión ($V_{Nom.}$) y parámetros (R_e , X_e , R_c y X_m), referidos al lado de alta tensión, se proporcionan en la tabla del ANEXO B. Para el transformador descrito previamente, determine el porcentaje de regulación de voltaje y la eficiencia cuando la carga demanda 30%, 70% y 100% de la capacidad del transformador (debe realizarse el análisis para cada una de las tres condiciones de carga), el voltaje de la fuente se ajusta para mantener la tensión de salida del transformador en su valor nominal y el factor de potencia de la carga es:

1. 0 en Atraso.
2. 0,5 en Atraso.
3. Unitario.
4. 0,5 en Adelanto.
5. 0 en Adelanto.

ANEXO B. DATOS PARA CADA ESTUDIANTE								
APELLIDO	$S_{Nom.}$ [kVA]	N_1	N_2	$V_{Nom.}$ [V]	R_e [mΩ]	X_e [mΩ]	R_c [Ω]	X_m [Ω]
Docente: Juan Rafael Camacho Martínez	3	4	39	380	51613,61	211670,72	135439	124915

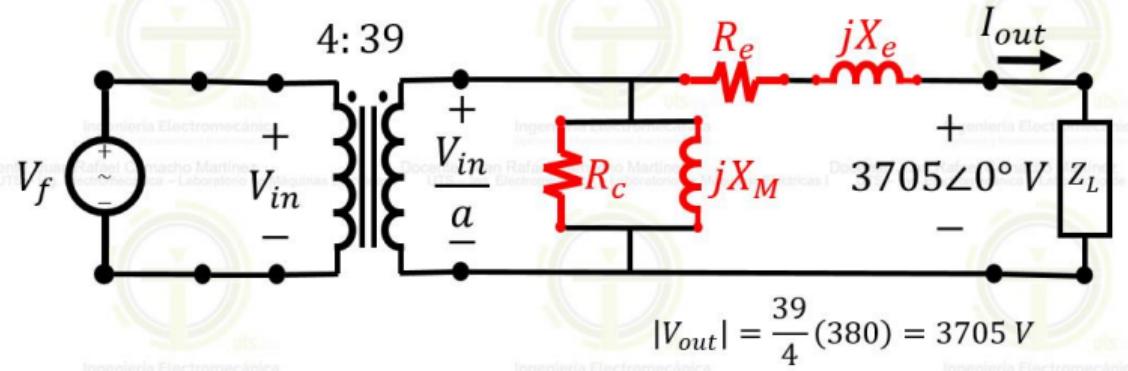Con el transformador operando como elevador:



$$S_{Nom} = 3 \text{ kVA}$$

$$\begin{aligned} R_e &= 51,61361 \Omega & R_c &= 135439 \Omega \\ X_e &= 211,67072 \Omega & X_m &= 124915 \Omega \end{aligned}$$

Docente:

Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica

Universidad Tecnológica de Santander

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente:

Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica

Universidad Tecnológica de Santander

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente:

Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica

Universidad Tecnológica de Santander

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$S_{out} = 0,3[3(10^3)] = 900 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{900}{3705} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0)] = 0,2429149798 \angle -90^\circ$$

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705\angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3756,438912 \angle -0,1912342343^\circ V$$

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 900(0) = 0 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 0 + 51,61361(0,2429149798)^2 + \frac{3756,438912^2}{135439}$$

$$P_{in} = 107,2314938 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3756,438912 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{0}{107,2314938} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 1,388364696 \%}$$

$$\boxed{\eta = 0 \%}$$

Docente:

Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica

Universidad Tecnológica de Santander

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente:

Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica

Universidad Tecnológica de Santander

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente:

Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica

Universidad Tecnológica de Santander

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

F.P.L = 0 en Atraso 70% de S_{Nom}

$$S_{out} = 0,7[3(10^3)] = 2100 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{2100}{3705} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0)] = 0,5668016194 \angle -90^\circ$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705\angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3825,08718\angle -0,4382085499^\circ \text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{out} = S_{out}F.P.L = 2100(0) = 0 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e|I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 0 + 51,61361(0,5668016194)^2 + \frac{3825,08718^2}{135439}$$

$$P_{in} = 124,6102458 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3825,08718 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{0}{124,6102458} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 3,241219433 \%}$$

$$\boxed{\eta = 0 \%}$$

F.P.L = 0 en Atraso 100% de S_{Nom}

$$S_{out} = 1[3(10^3)] = 3000 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{3000}{3705} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0)] = 0,8097165992 \angle -90^\circ$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705\angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3876,618576\angle -0,6176966571^\circ \text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{out} = S_{out}F.P.L = 3000(0) = 0 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e|I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 0 + 51,61361(0,8097165992)^2 + \frac{3876,618576^2}{135439}$$

$$P_{in} = 144,7989648 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3876,618576 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{0}{124,6102458} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 4,632080324 \%}$$

$$\boxed{\eta = 0 \%}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

F.P.L = 0,5 en Atraso 30% de S_{Nom}

$$S_{out} = 0,3[3(10^3)] = 900 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{900}{3705} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,5)] = 0,2429149798 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3755,827505 \angle 0,2265552602^\circ \text{ V}$$

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 900(0,5) = 450 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 450 + 51,61361(0,2429149798)^2 + \frac{3755,827505^2}{135439}$$

$$P_{in} = 557,1975814 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3755,827505 - 3705}{3705} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 1,371862483 \%}$$

$$\eta = \frac{450}{557,1975814} 100\%$$

$$\boxed{\eta = 80,76129815 \%}$$

F.P.L = 0,5 en Atraso 70% de S_{Nom}

$$S_{out} = 0,7[3(10^3)] = 2100 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{2100}{3705} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,5)] = 0,5668016194 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3823,686025 \angle 0,5192531776^\circ \text{ V}$$

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 2100(0,5) = 1050 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 1050 + 51,61361(0,5668016194)^2 + \frac{3823,686025^2}{135439}$$

$$P_{in} = 1174,531117 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{1050}{1174,531117} 100\%$$

$$\boxed{\eta = 89,39737609 \%}$$

F. P._L = 0,5 en Atraso 100% de S_{Nom}

$$S_{out} = 1[3(10^3)] = 3000 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{3000}{3705} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,5)] = 0,8097165992 \angle -60^\circ \text{ A}$$



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3874,643393 \angle 0,7320444961^\circ \text{ V}$$

$$P_{out} = S_{out} F. P. L = 3000(0,5) = 1500 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores

$$P_{in} = 1500 + 51,61361(0,8097165992)^2 + \frac{3874,643393^2}{135439}$$

$$P_{in} = 1644,685924 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3874,643393 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{1500}{1644,685924} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 4,578769042 \%}$$

$$\boxed{\eta = 91,20282348 \%}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Motores

$$F.P.L = 1 \quad 30\% \text{ de } S_{Nom}$$

$$S_{out} = 0,3[3(10^3)] = 900 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{900}{3705} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(1)] = 0,2429149798 \angle 0^\circ$$

Ingeniería Electromecánica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3717,893288 \angle 0,7924185645^\circ \text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 900(1) = 900 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 900 + 51,61361(0,2429149798)^2 + \frac{3717,893288^2}{135439}$$

Ingeniería Electromecánica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{in} = 1005,104316 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3717,893288 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{900}{1005,104316} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 0,3479969771 \%}$$

$$\boxed{\eta = 89,54294452 \%}$$

$$F.P.L = 1 \quad 70\% \text{ de } S_{Nom}$$

$$S_{out} = 0,7[3(10^3)] = 2100 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{2100}{3705} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(1)] = 0,5668016194 \angle 0^\circ$$

Ingeniería Electromecánica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3736,181483 \angle 1,840183806^\circ \text{ V}$$

Ingeniería Electromecánica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 2100(1) = 2100 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = 2100 + 51,61361(0,5668016194)^2 + \frac{3736,181483^2}{135439}$$

Ingeniería Electromecánica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{in} = 2219,646832 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3736,181483 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{2100}{2219,646832} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = 0,8416054791 \%}$$

$$\boxed{\eta = 94,60964554 \%}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

$$F.P.L = 0,5 \text{ en Adelanto} \quad 100\% \text{ de } S_{Nom}$$

$$S_{out} = 1[3(10^3)] = 3000 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{3000}{3705} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(0,5)] = 0,8097165992 \angle 60^\circ$$

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3579,54114 \angle 1,951403364^\circ V$$

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 3000(0,5) = 1500 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{in} = 1500 + 51,61361(0,8097165992)^2 + \frac{3579,54114^2}{135439}$$

$$P_{in} = 1628,444319 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3579,54114 - 3705}{3705} 100\%$$

$$\eta = \frac{1500}{1628,444319} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = -3,386204049 \%}$$

$$\boxed{\eta = 92,11245251 \%}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

F. P._L = 0 en Adelanto 30% de S_{Nom}

$$S_{out} = 0,3[3(10^3)] = 900 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{900}{3705} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(0)] = 0,2429149798 \angle 90^\circ \text{ A}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = V_{out} + I_{out}(R_e + jX_e)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3653,603524 \angle 0,1966167895^\circ \text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_{out} = S_{out} F.P.L = 900(0) = 0 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 + \frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

Ingeniería Electromecánica

$$P_{in} = 0 + 51,61361(0,2429149798)^2 + \frac{3653,603524^2}{135439}$$

$$P_{in} = 101,605237 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3653,603524 - 3705}{3705} 100\% = -1,387219325\%$$

$$\eta = \frac{0}{101,605237} 100\% = 0\%$$

F. P._L = 0 en Adelanto 70% de S_{Nom}

$$S_{out} = 0,7[3(10^3)] = 2100 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{2100}{3705} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(0)] = 0,5668016194 \angle 90^\circ \text{ A}$$

Docente:

Juan

Rafael

Camacho

Martínez

UTS

– Ing.

Electromecánica

– Laboratorio

de

Máquinas

Eléctricas

I

Docente:

Juan

Rafael

Camacho

Martínez

UTS

– Ing.

Electromecánica

– Laboratorio

de

Máquinas

Eléctricas

I

Docente:

Juan

Rafael

Camacho

Martínez

UTS

– Ing.

Electromecánica

– Laboratorio

de

Máquinas

Eléctricas

I

Docente:

Juan

Rafael

Camacho

Martínez

UTS

– Ing.

Electromecánica

– Laboratorio

de

Máquinas

Eléctricas

I

Docente:

Juan

Rafael

F. P._L = 0 en Adelanto 100% de S_{Nom}

$$S_{out} = 1[3(10^3)] = 3000 \text{ VA}$$

$$I_{out} = \frac{3000}{3705} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(0)] = 0,8097165992 \angle 90^\circ \text{ A}$$



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$\frac{V_{in}}{a} = 3705 \angle 0^\circ + I_{out}(51,61361 + j211,67072)$$

$$\frac{V_{in}}{a} = 3533,853838 \angle 0,6776125671^\circ \text{ V}$$

$$P_{out} = S_{out} F. P. L = 3000(0) = 0 \text{ W}$$

$$\frac{|V_{in}/a|^2}{R_c}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Cu} + P_{Fe} = P_{out} + R_e |I_{out}|^2 +$$



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

$$\frac{3533,853838^2}{135439}$$

Ingeniería Electromecánica

$$P_{in} = 126,0447755 \text{ W}$$

$$\%R.V. = \frac{3533,853838 - 3705}{3705} 100\% \quad \eta = \frac{0}{126,0447755} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = -4,619329609 \%}$$

$$\boxed{\eta = 0 \%}$$



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS



Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PUNTO	VARIABLE	VALOR OBTENIDO
PRIMERO (1) <i>F.P. = 0 en Atraso</i>	Carga del 30% %R.V. [%]	1.388364696
	η [%]	0
	Carga del 70% %R.V. [%]	3.241219433
	η [%]	0
	Carga del 100% %R.V. [%]	4.632080324
	η [%]	0
SEGUNDO (2) <i>F.P. = 0,5 en Atraso</i>	Carga del 30% %R.V. [%]	1.371862483
	η [%]	80.76129815
	Carga del 70% %R.V. [%]	3.203401484
	η [%]	89.39737609
	Carga del 100% %R.V. [%]	4.578769042
	η [%]	91.20282348
TERCERO (3) <i>F.P. = 1</i>	Carga del 30% %R.V. [%]	0.3479969771
	η [%]	89.54294452
	Carga del 70% %R.V. [%]	0.8416054791
	η [%]	94.60964554
	Carga del 100% %R.V. [%]	1.233750499
	η [%]	95.61117999
SEGUNDO (4) <i>F.P. = 0,5 en Adelanto</i>	Carga del 30% %R.V. [%]	-1.027748853
	η [%]	81.47375519
	Carga del 70% %R.V. [%]	-2.382395439
	η [%]	90.27117507
	Carga del 100% %R.V. [%]	-3.386204049
	η [%]	92.11245251
SEGUNDO (5) <i>F.P. = 0 en Adelanto</i>	Carga del 30% %R.V. [%]	-1.387219325
	η [%]	0
	Carga del 70% %R.V. [%]	-3.2349783
	η [%]	0
	Carga del 100% %R.V. [%]	-4.619329609
	η [%]	0

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

**CONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS EN
PARALELO**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

¿Por qué o para qué conectar transformadores en paralelo?

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las Instalaciones

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

- Porque la carga demanda mucha potencia.

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las Instalaciones

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

- Porque la demanda de potencia varía en un rango bastante amplio.

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las Instalaciones

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

- Para lograr satisfacer la demanda con una mayor eficiencia.

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las Instalaciones

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

- Tener la misma relación de transformación.

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

- Mantener la misma polaridad.

- Tener las mismas impedancias serie en por unidad.

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operaciones y Mantenimiento de Equipo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

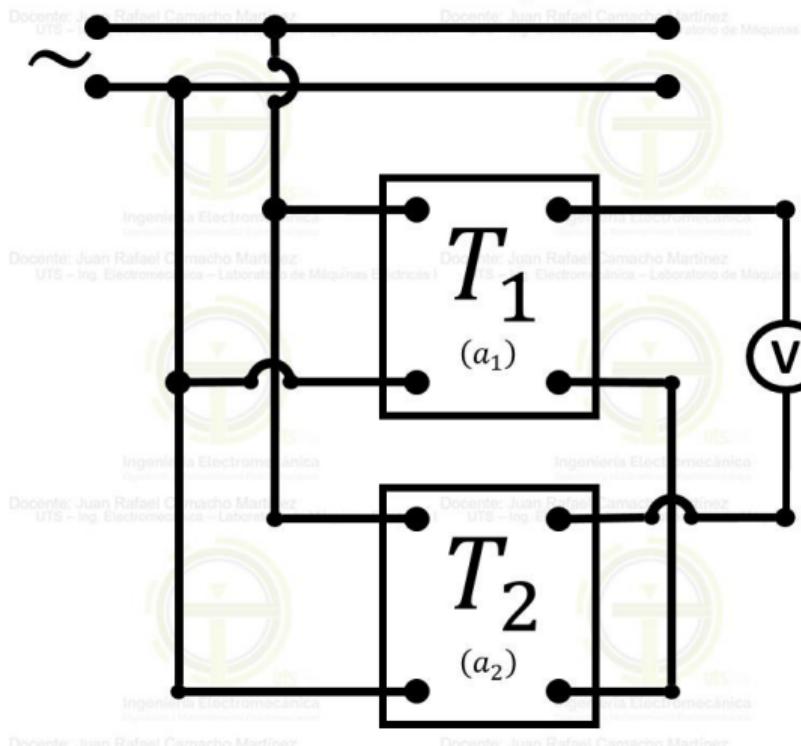ESQUEMA DE CONEXIONES – VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA POLARIDAD Y CONCORDANCIA EN LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

El voltímetro debe indicar cero o un voltaje muy pequeño.

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

ESQUEMA DE CONEXIONES CON MEDICIÓN

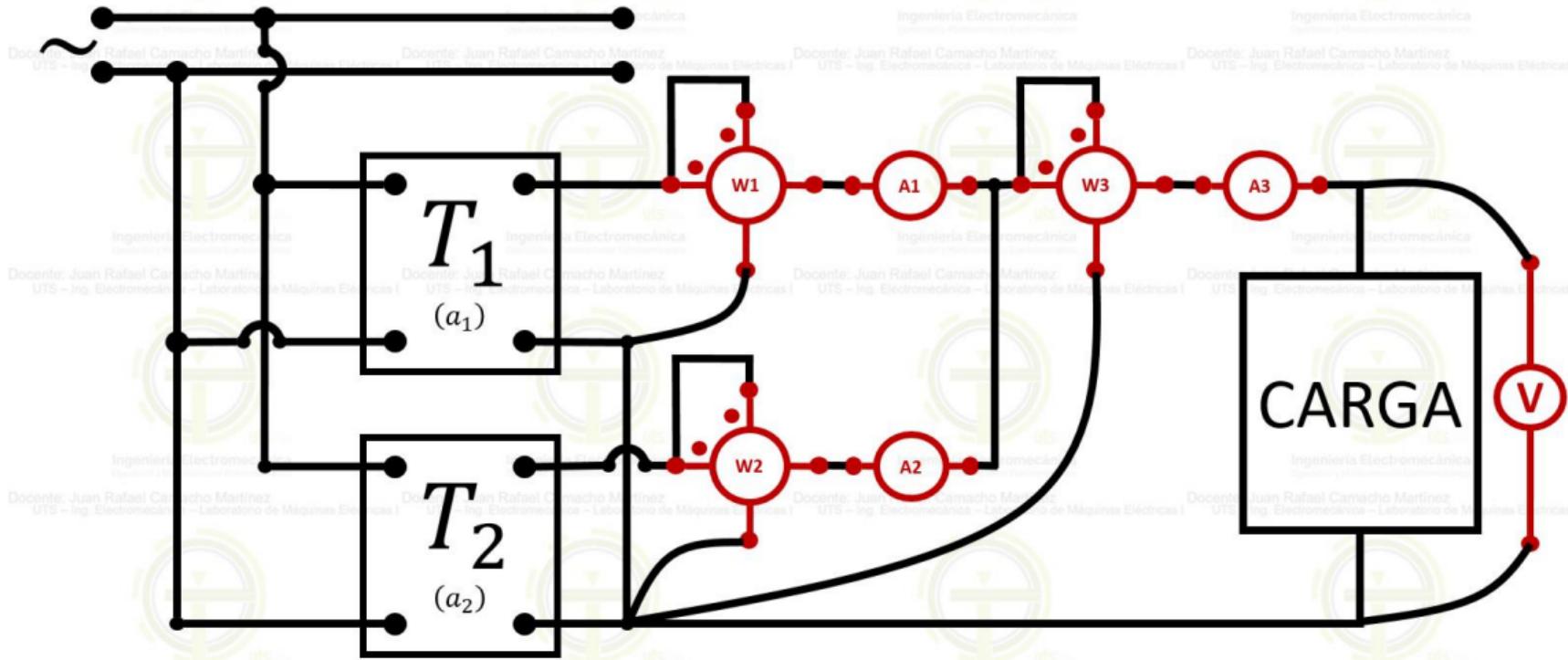


EJEMPLO

Para alimentar una carga, se tienen dos transformadores monofásicos conectados en paralelo, tal como se muestra en la Figura 1. Determine las medidas realizadas en los instrumentos W_2 y A_2 , si las medidas realizadas en los otros instrumentos son las contenidas en la siguiente tabla:

$V_1 [V]$	$A_1 [A]$	$W_1 [W]$	$A_3 [A]$	$W_3 [W]$
860	35,1104895	28357,12	88,372093	33440

Figura 1. Esquema de conexiones

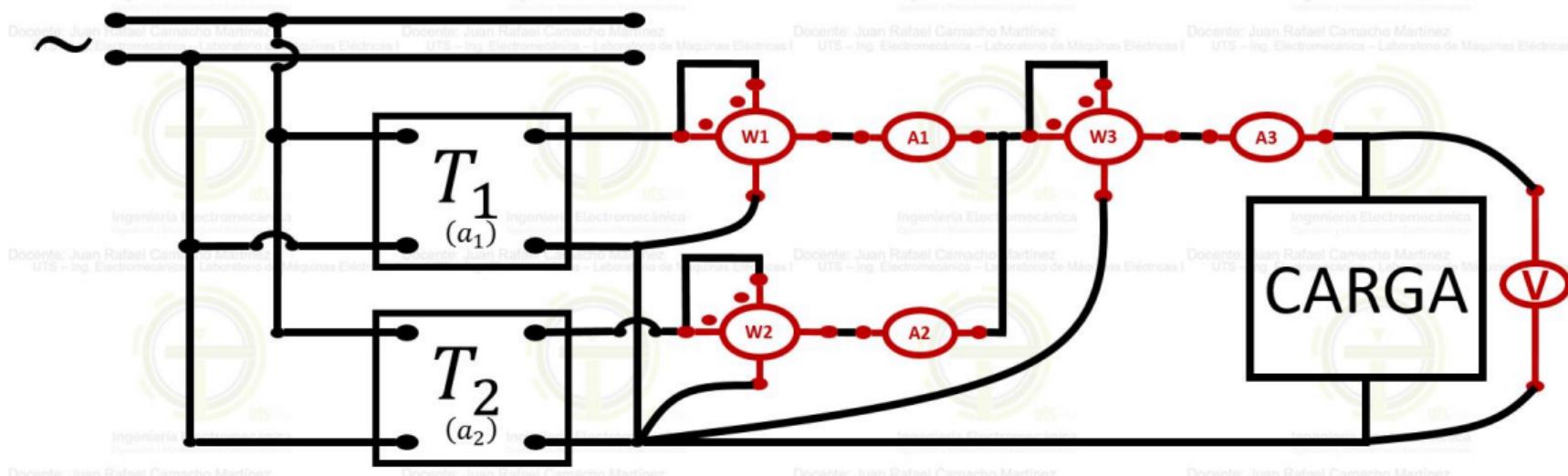

EJEMPLO

Para alimentar una carga, se tienen dos transformadores monofásicos conectados en paralelo, tal como se muestra en la Figura 1. Determine las medidas realizadas en los instrumentos W_2 y A_2 , si las medidas realizadas en los otros instrumentos son las contenidas en la siguiente tabla:

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$V_1 [V]$	$A_1 [A]$	$W_1 [W]$	$A_3 [A]$	$W_3 [W]$
860	35,1104895	28357,12	88,372093	33440

$$F.P. = \cos(\theta_V - \theta_I) = \frac{P}{S}$$

$$\theta_I = \theta_V \mp \cos^{-1} \left(\frac{P}{S} \right) = \theta_V \mp \cos^{-1} \left(\frac{P}{|V||I|} \right)$$

$$\theta_{I_L} = 0^\circ - \cos^{-1} \left[\frac{33440}{(860)(88,372093)} \right] = -63,89611886^\circ$$

$$\theta_{I_{out1}} = 0^\circ - \cos^{-1} \left[\frac{28357,12}{(860)(35,1104895)} \right] = -20,0936528^\circ$$

$$I_L = I_{out1} + I_{out2}$$

$$I_{out2} = I_L - I_{out1} = (88,372093\angle - 63,89611886^\circ) - (35,1104895\angle - 20,0936528^\circ)$$

$$I_{out2} = 67,55457808\angle - 84,98079586^\circ A$$

$$|I_{out2}| = 67,55457808 A$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$P_L = P_{out1} + P_{out2}$$

$$P_{out2} = P_L - P_{out1} = 33440 - 28357,12$$

$$\boxed{P_{out2} = 5082,88 \text{ W}} \leftarrow W_2$$



Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

OTRA FORMA DE REALIZAR LOS CÁLCULOS

$$Q_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2} = \sqrt{[(860)(88,372093)]^2 - (33440)^2}$$

Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

$$Q_{out1} = \sqrt{S_{out1}^2 - P_{out1}^2} = \sqrt{[(860)(35,1104895)]^2 - (28357,12)^2}$$

Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$Q_{out2} = Q_L - Q_{out1} = 57874,16035 \text{ VAr}$$



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$S_{out2} = \sqrt{P_{out2}^2 + Q_{out2}^2} = 58096,93714 \text{ VA} = |V_{out2}| |I_{out2}|$$



Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

$$|I_{out2}| = \frac{S_{out2}}{|V_{out2}|} = \frac{58096,93714}{860}$$

$$\boxed{|I_{out2}| = 67,55457807 \text{ A}}$$



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

Ingeniería Electromecánica
Sistemas Motor-generadores Asincronos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS



PUNTO	INSTRUMENTO	VALOR OBTENIDO
PRIMERO (1)	$W_2 [W]$	5082,88
	$A_2 [A]$	67,55457808

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS – PRUEBAS PRELIMINARES

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

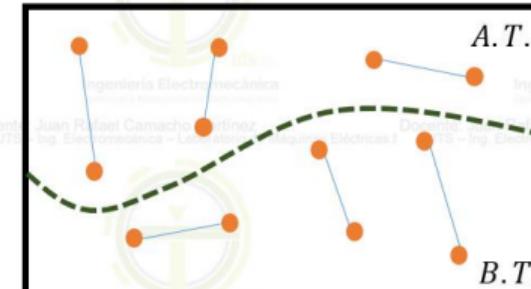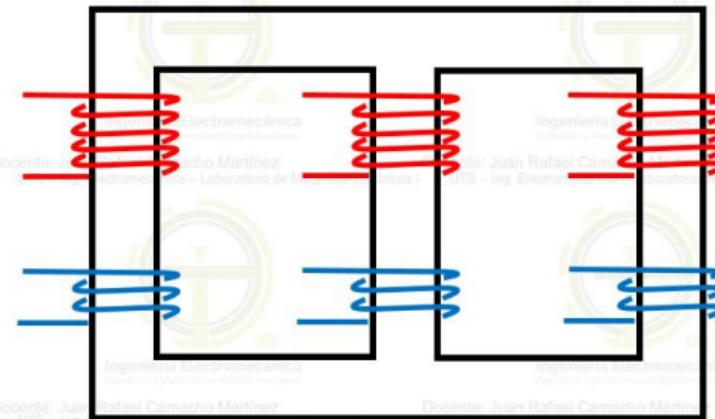


Medición de continuidad: permite identificar los pares de bornes de cada bobina.

Medición de resistencias de las bobinas: permite identificar las bobinas de A.T. y las bobinas de B.T.

Se aplica tensión de prueba a una bobina y se mide voltaje en todos los devanados: Para identificar las bobinas que pertenecen a la misma fase.

La prueba de polaridad: Para identificar los principios y finales relativos de las bobinas.

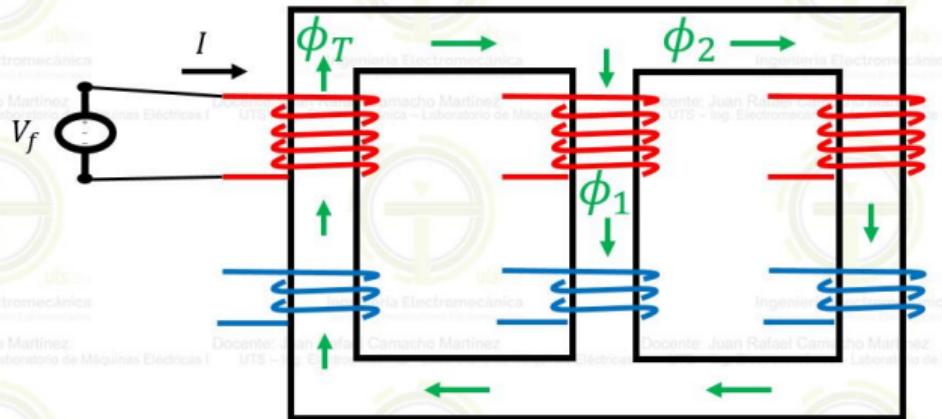IDENTIFICACIÓN DE BOBINAS DE LA MISMA FASE



$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$

$$\phi_T > \phi_1 > \phi_2$$

$$e_{ind.} = k \frac{d\phi}{dt}$$


IDENTIFICACIÓN DE BOBINAS DE LA MISMA FASE

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

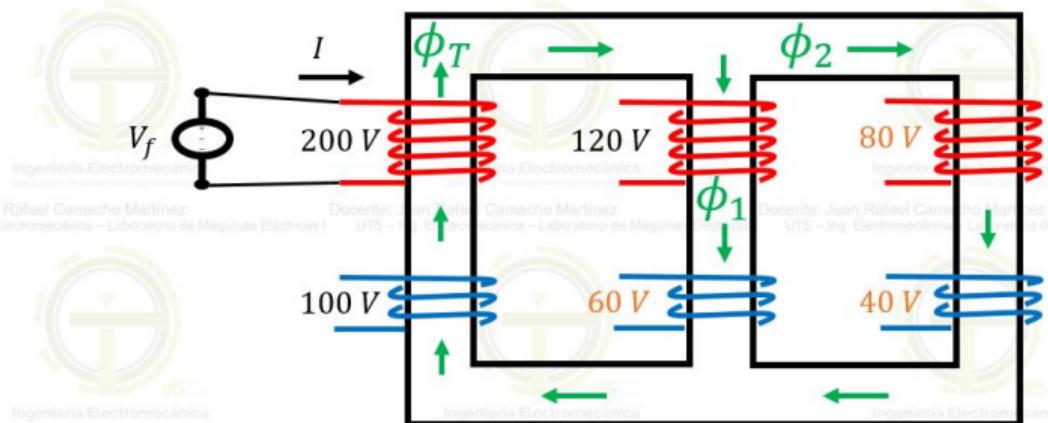Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PRUEBA DE POLARIDAD

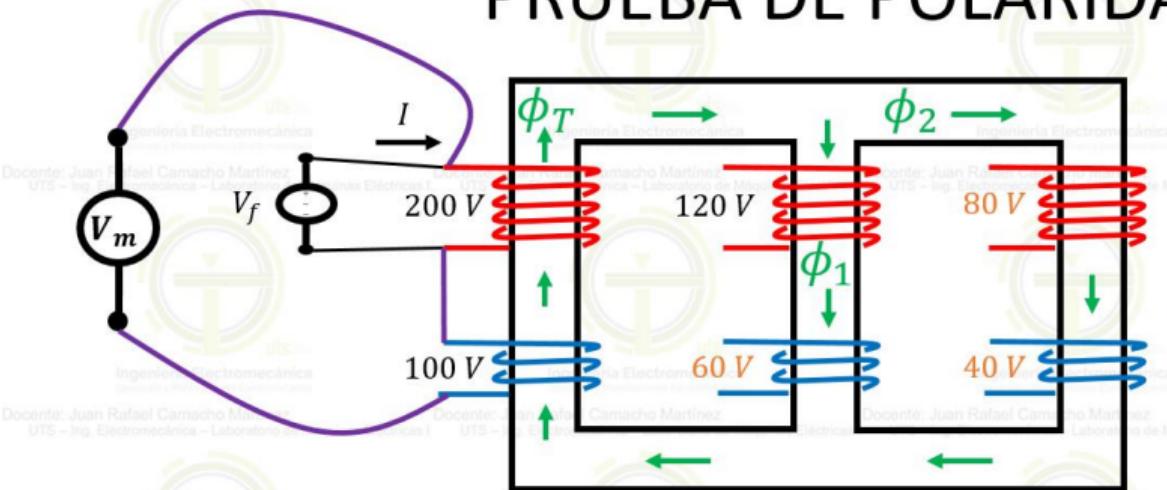

SI EL FLUJO MAGNÉTICO QUE PASA POR LAS DOS BOBINAS EN PRUEBA CIRCULA EN LA MISMA DIRECCIÓN:


Si se unieron bornes de la misma polaridad:

V_m es la **diferencia** de los voltajes de las dos bobinas en prueba.

Si se unieron bornes de polaridades contrarias:

V_m es la **suma** de los voltajes de las dos bobinas en prueba.

PRUEBA DE POLARIDAD

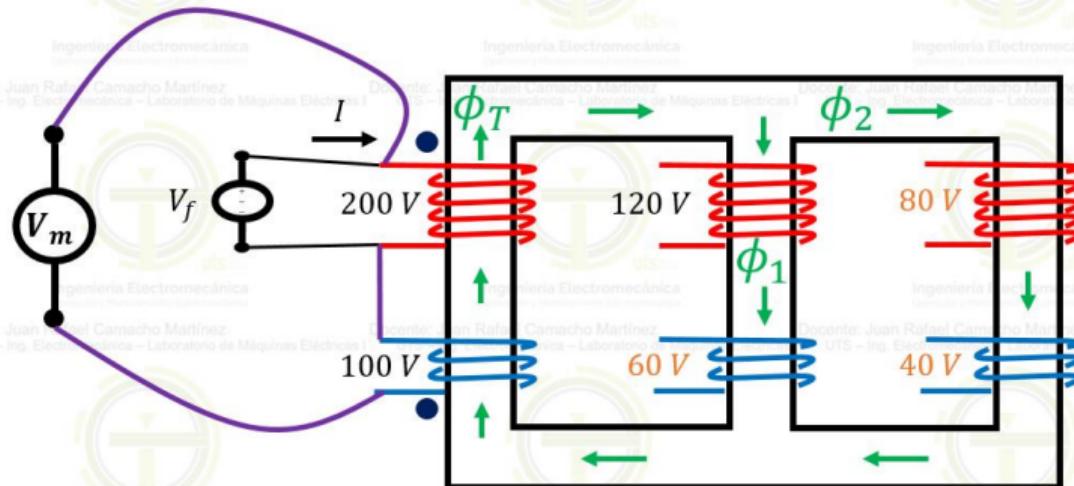


$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$

$$V_m = 100 \text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



PRUEBA DE POLARIDAD

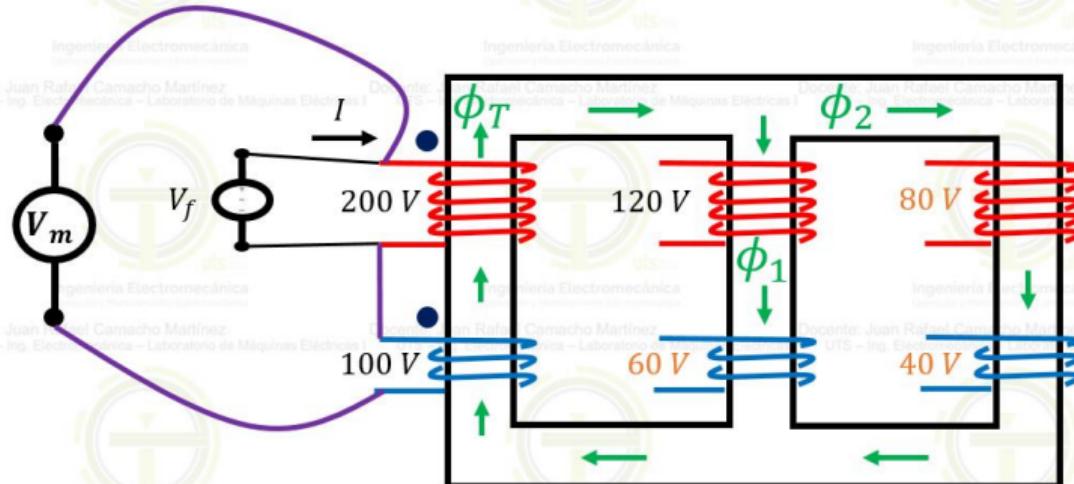

$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$V_m = 300\text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PRUEBA DE POLARIDAD

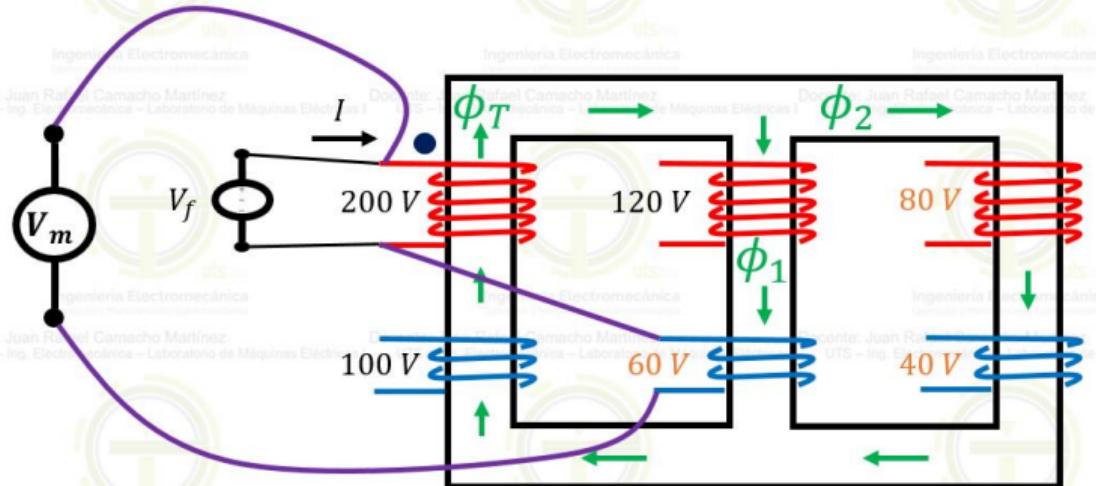

$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$

SI EL FLUJO MAGNÉTICO QUE PASA POR LAS DOS BOBINAS EN PRUEBA CIRCULA EN DIRECCIÓN CONTRARIA:


Si se unieron bornes de la misma polaridad:

V_m es la **suma** de los voltajes de las dos bobinas en prueba.

Si se unieron bornes de polaridades contrarias:

V_m es la **diferencia** de los voltajes de las dos bobinas en prueba.

PRUEBA DE POLARIDAD

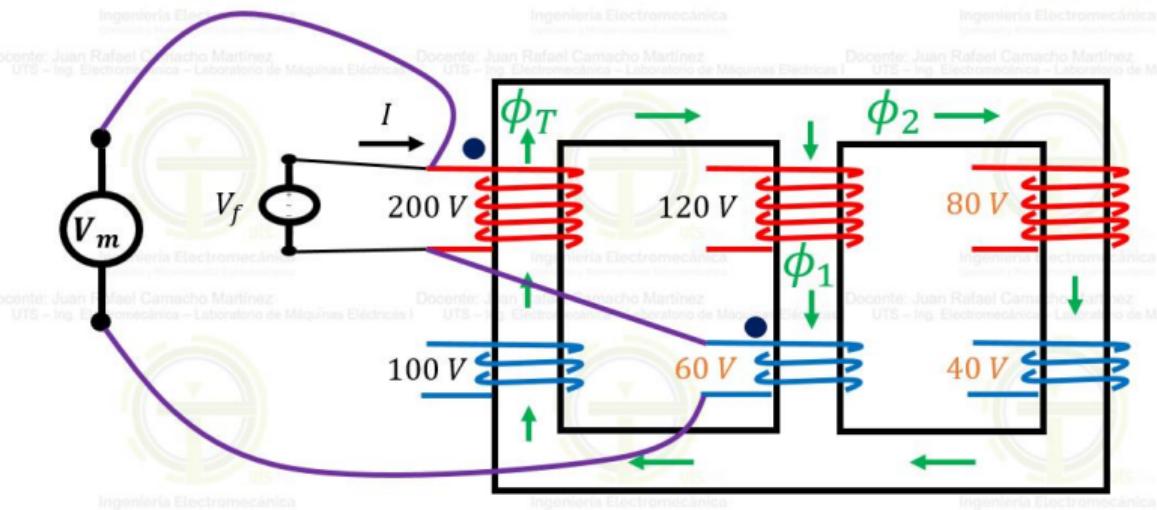

$$V_m = 140 \text{ V}$$

$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$

PRUEBA DE POLARIDAD


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Electromecánico

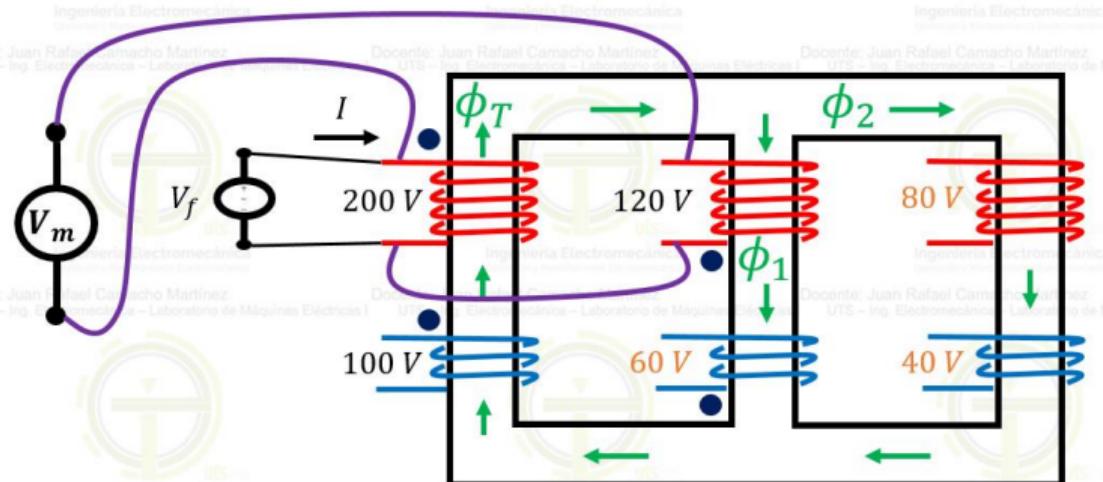Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I




$$V_m = ?$$

$$V_m = 80 \text{ V}$$

$$\phi_T = \phi_1 + \phi_2$$

PRUEBA DE POLARIDAD

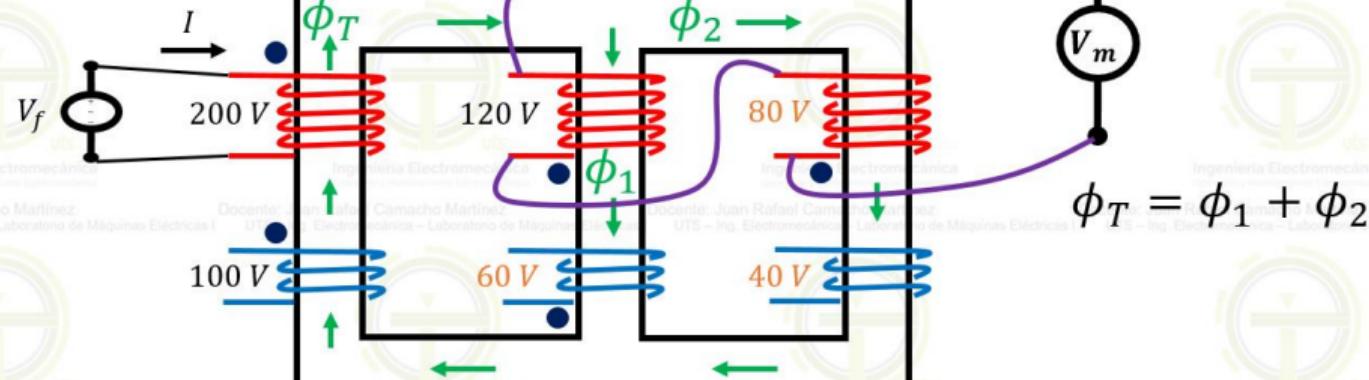Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



$$V_m = ?$$

$$V_m = 200 \text{ V}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

REPRESENTACIÓN DE LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



U



V



W



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



X

Y

Z



u



v



w



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I



CONEXIONES EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

Δ	Δ
Δ	Y
Y	Δ
Y	Y

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PASOS DE LA METODOLOGÍA

- Dibujar los devanados y los círculos guías, dividiéndolos en doce (12) partes de 30° cada una. Adicionalmente, se marcan “U”, “V” y “W” como terminales de alimentación del transformador.
- Dibujar los diagramas fasoriales, según la designación dada.
- Verificar que los fasores del secundario sean paralelos con los del primario (Identificar si la conexión existe o no).
- Realizar la conexión de las bobinas del primario y definir los terminales de salida del transformador, para que la conexión quede normalizada.
- Realizar las conexiones de las bobinas del secundario según los diagramas fasoriales.

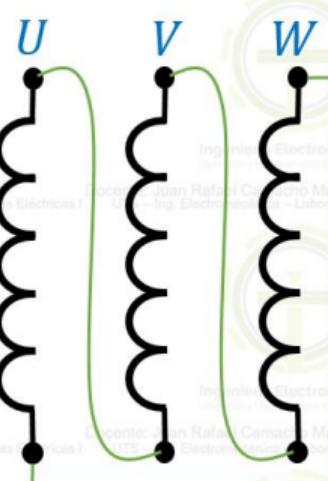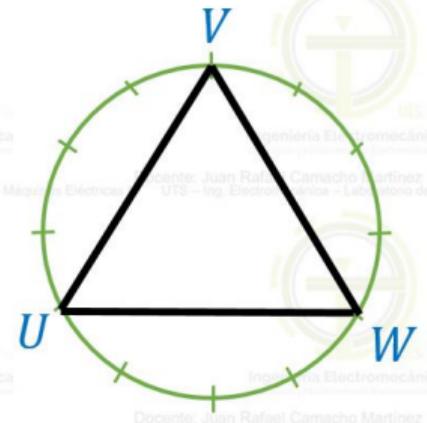
Dy_7 Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez






Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas IDocente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I





Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

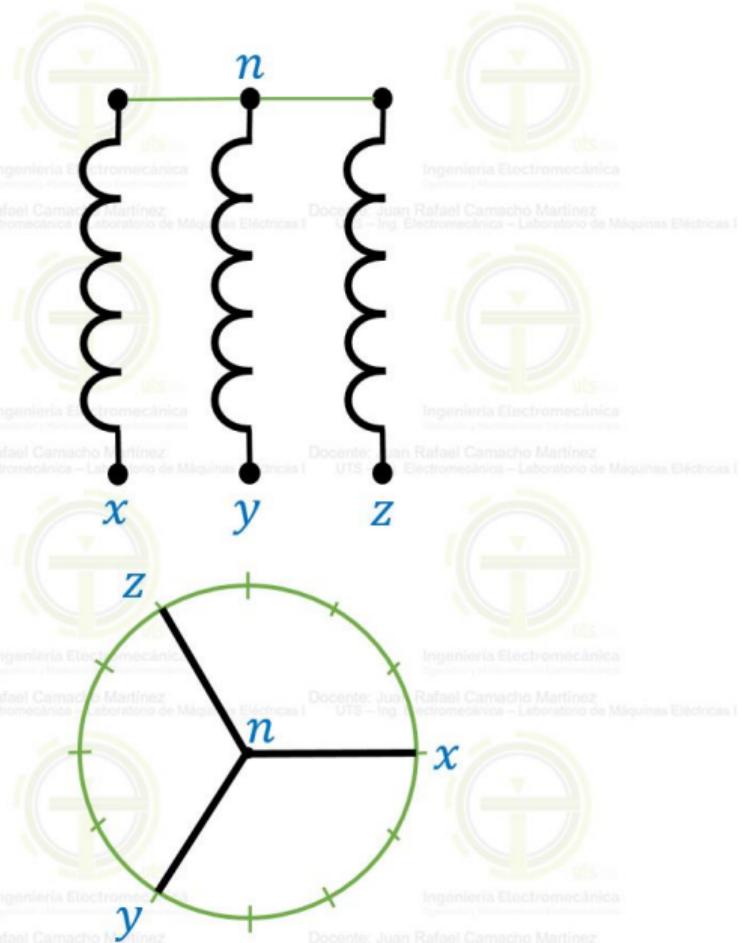

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

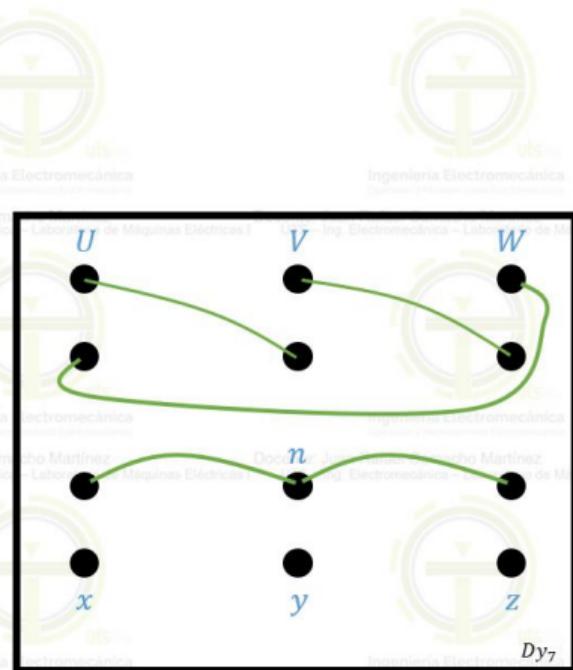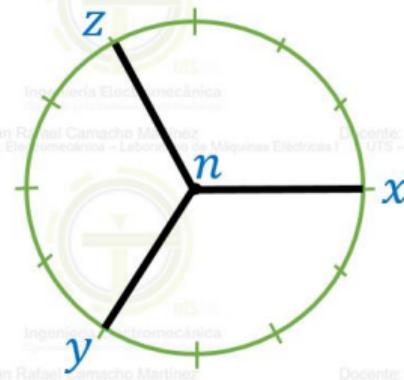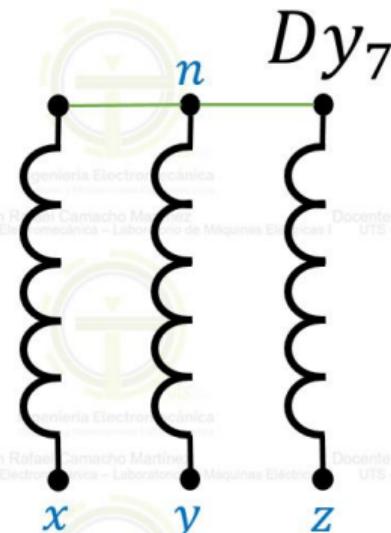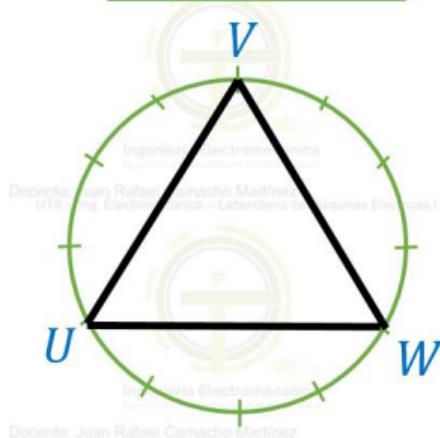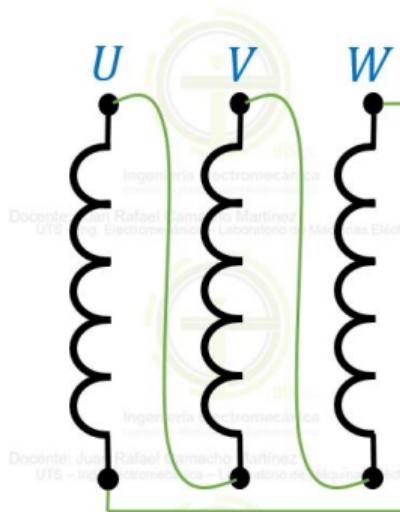

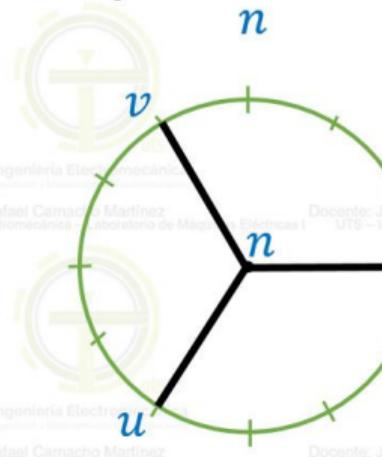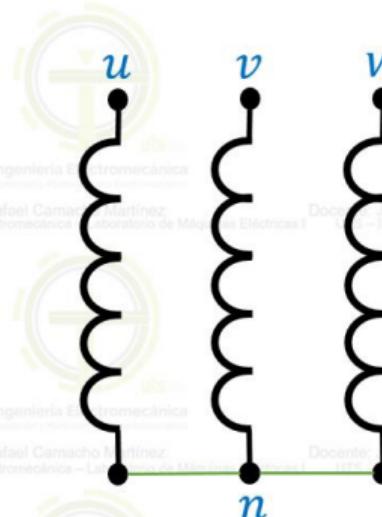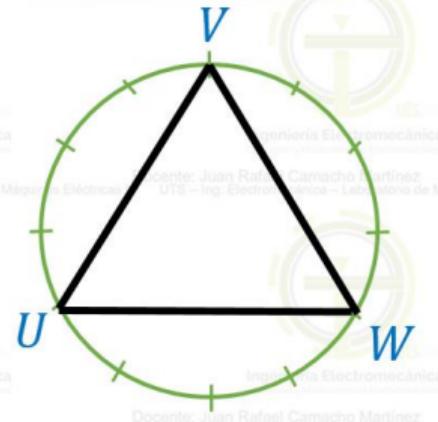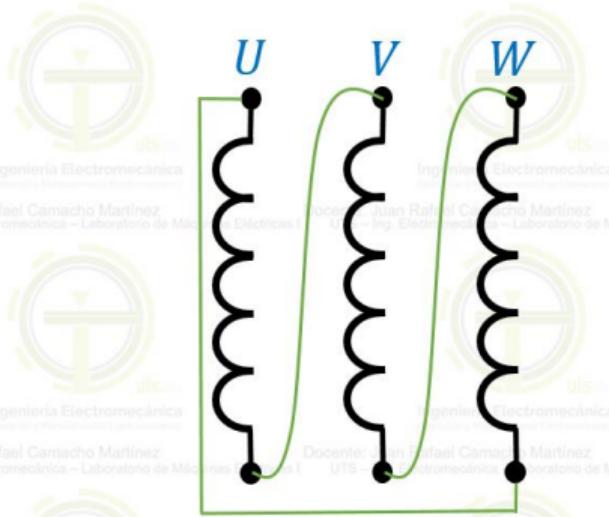Dy_{11} 

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

Estrella – Y (Sec +)

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$V_{\text{Línea}} = \sqrt{3}|V_{\text{Fase}}| \angle (\theta_{V_{\text{Fase}}} + 30)^\circ$$

$$I_{\text{Línea}} = I_{\text{Fase}}$$

Relación de transformación individual (a): $a = \frac{N_1 \text{Bobina_Primario}}{N_1 \text{Bobina_Secundario}} = \frac{|V_1 \text{Bobina_Primario}|}{|V_1 \text{Bobina_Secundario}|} = \frac{|I_1 \text{Bobina_Secundario}|}{|I_1 \text{Bobina_Primario}|}$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Realación de transformación grupal (a_G):

$$I_{\text{Línea}} = \sqrt{3}|I_{\text{Fase}}| \angle (\theta_{I_{\text{Fase}}} - 30)^\circ$$

$$a_G = \frac{|V_{\text{Línea_Primario}}|}{|V_{\text{Línea_Secundario}}|} = \frac{|I_{\text{Línea_Secundario}}|}{|I_{\text{Línea_Primario}}|}$$

Ejemplo: Para un transformador en *Dy₇*, con voltaje nominal de 440 V en cada una de las bobinas del primario y 220 V en cada una de las bobinas de secundario, la relación de transformación individual es:

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$a = \frac{440}{220} = 2$$

La magnitud del voltaje de línea en el primario es 440 V y la magnitud del voltaje de línea en el secundario es $\sqrt{3}220$ V, por tanto, su relación de transformación grupal es:

$$a_G = \frac{440}{\sqrt{3}220} = 1,154700538$$

Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Delta – D (Sec +)

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$V_{\text{Línea}} = V_{\text{Fase}}$$

$$I_{\text{Línea}} = \sqrt{3}|I_{\text{Fase}}| \angle (\theta_{I_{\text{Fase}}} - 30)^\circ$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Realación de transformación grupal (a_G):

$$a_G = \frac{|V_{\text{Línea_Primario}}|}{|V_{\text{Línea_Secundario}}|} = \frac{|I_{\text{Línea_Secundario}}|}{|I_{\text{Línea_Primario}}|}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electromecánica



LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

CONEXIONES EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

$\Delta \quad \Delta$
 $\Delta \quad Y$
 $Y \quad \Delta$
 $Y \quad Y$

VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

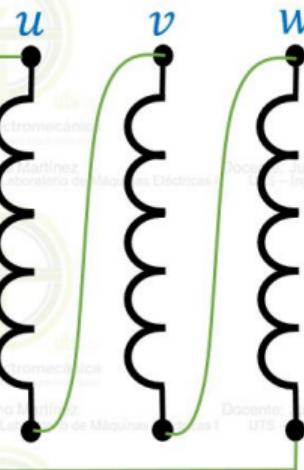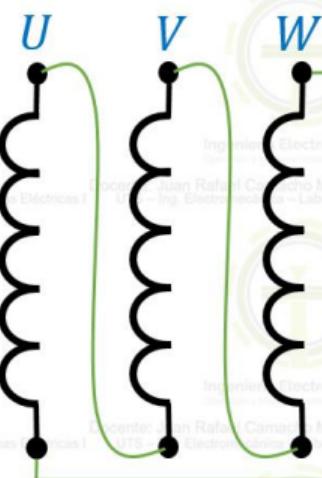Dd_2 

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

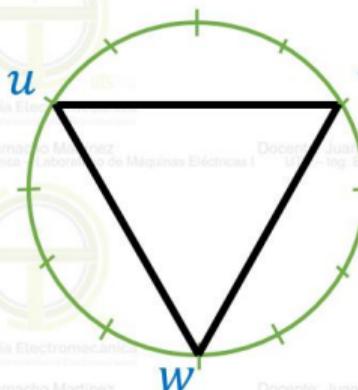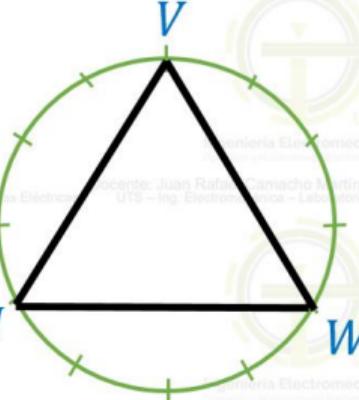

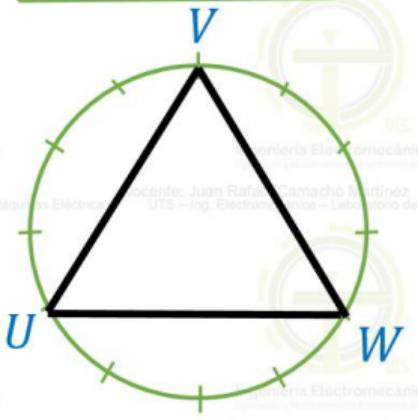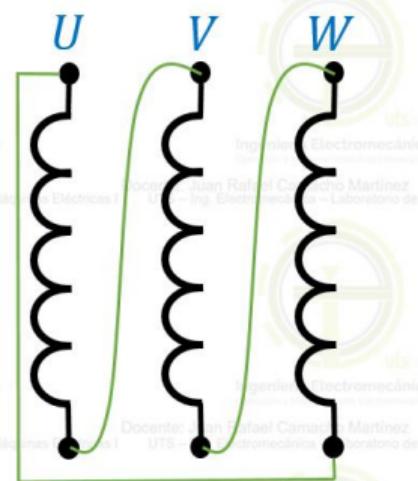Dd_6 

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de las máquinas

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I






Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

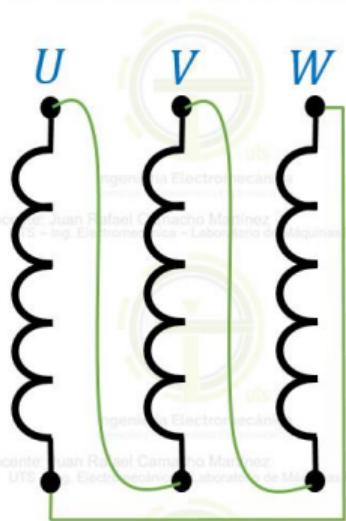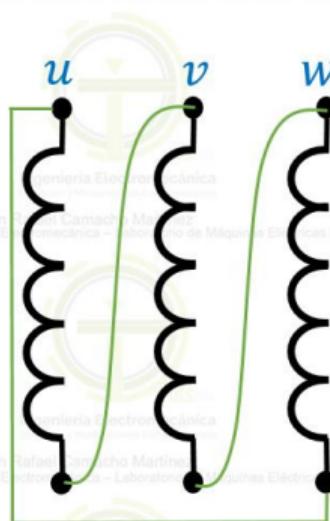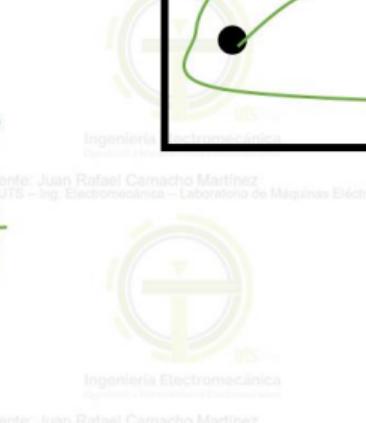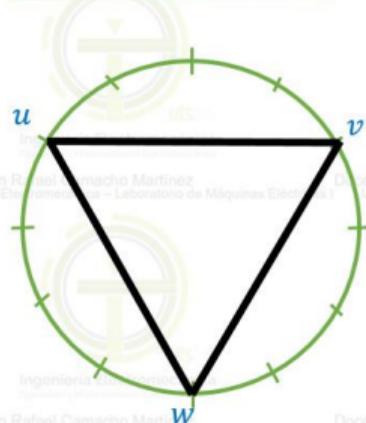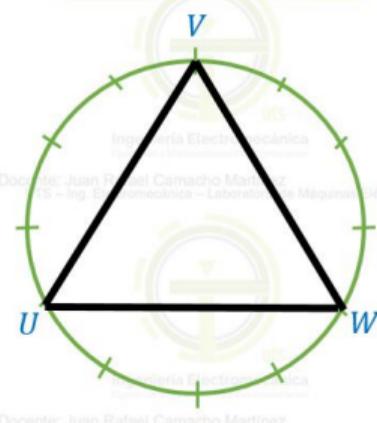 Dd_2  Dd_2  Dd_2  Dd_2

COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN

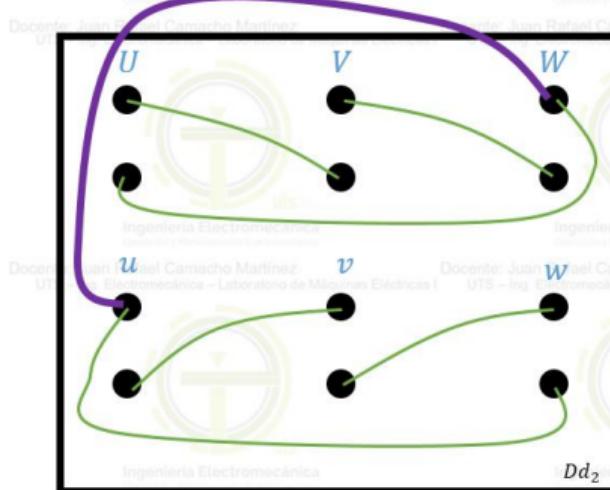


Uniendo W con u :

$$\begin{array}{c} + \\ - \end{array} 0^0$$

$$|V_{Uv}| = |V_{UW}| + |V_{uv}|$$

$$|V_{Vw}| = |V_{VW}| + |V_{uw}|$$

$$|V_{Vv}| = |V_{Uw}|$$

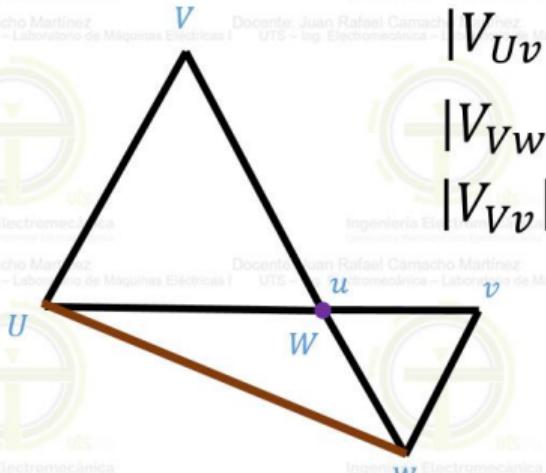

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$V_{Uw} = V_{UW} + V_{uw} = |V_{Línea_P}| \angle 0^\circ + |V_{Línea_S}| \angle -60^\circ$$

Ejemplo: $V_{Uw} = (440 \angle 0^\circ) + (220 \angle -60^\circ) = 582,0652884 \angle -19,10660535^\circ \text{ V}$

Ingeniería Electromecánica
Programa de Ingeniería en Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica
Programa de Ingeniería en Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica
Programa de Ingeniería en Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica
Programa de Ingeniería en Electromecánica





Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRAFÁSICOS

Zigzag


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

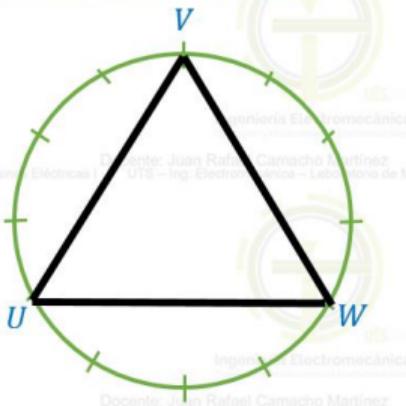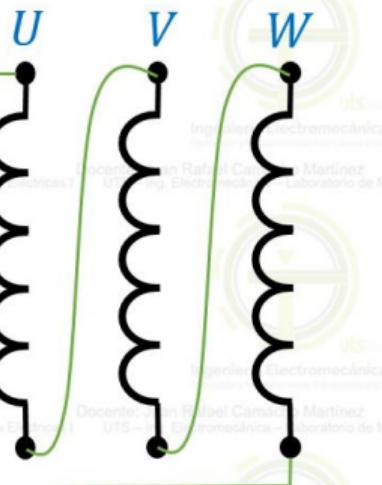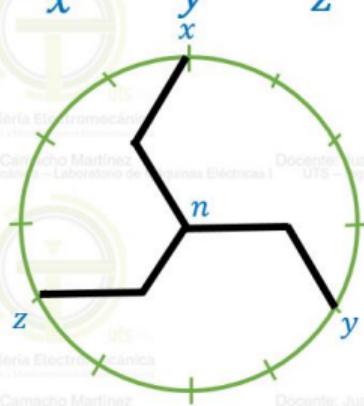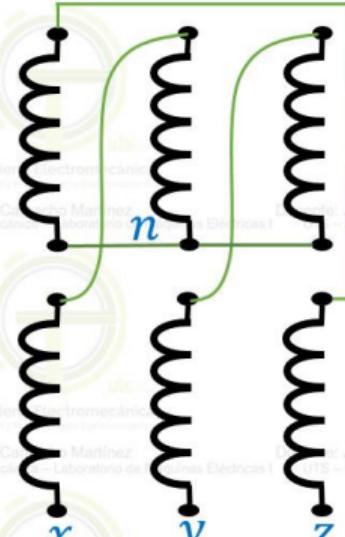**DZ₄**











Ingeniería Electromecánica
Universidad Tecnológica de Santander




Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

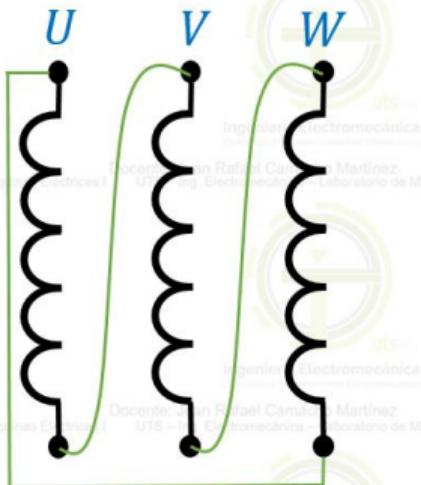

DZ_6

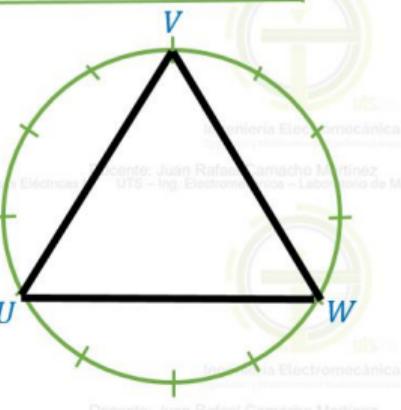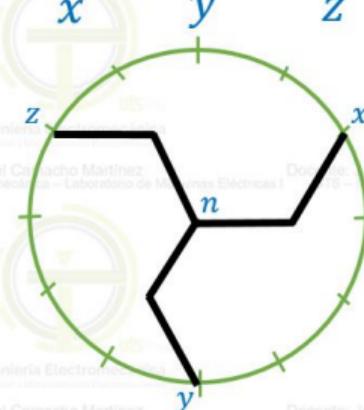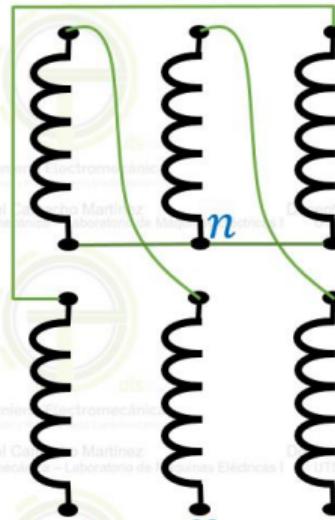

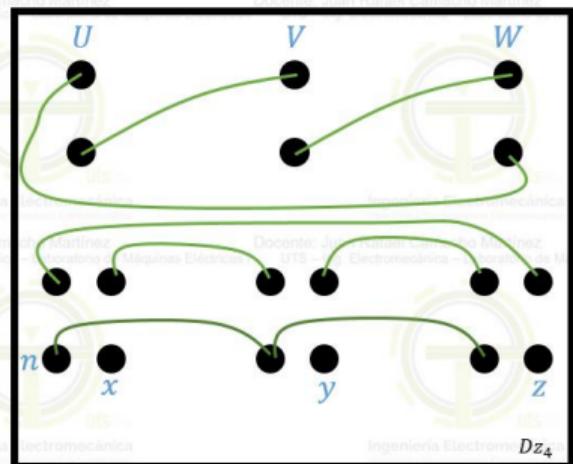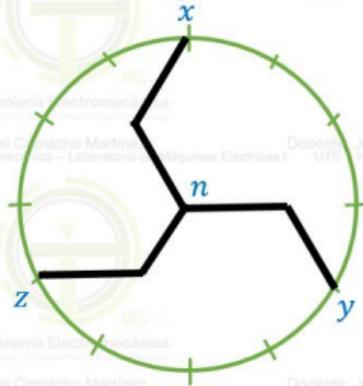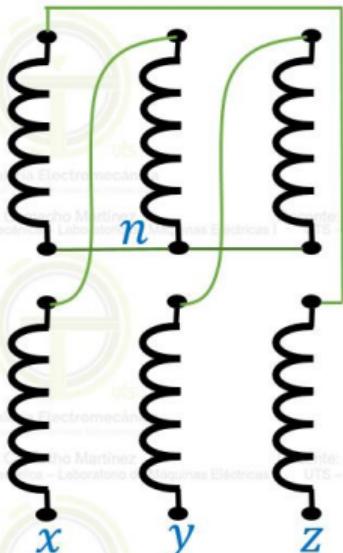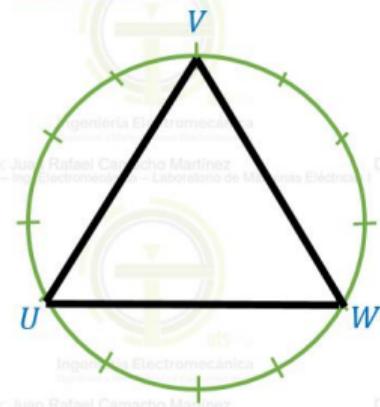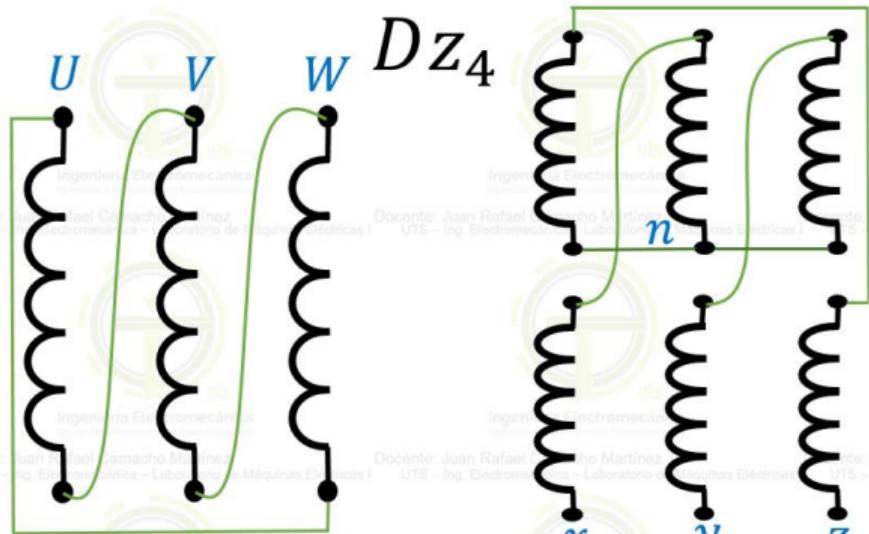

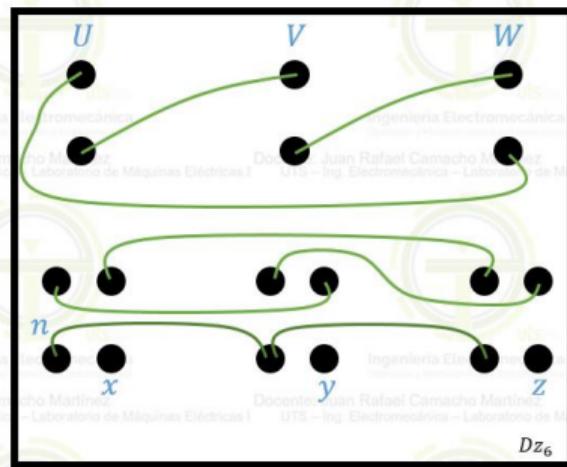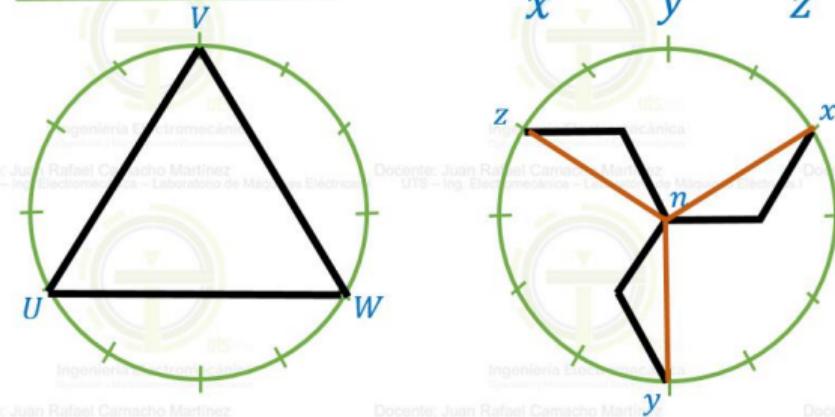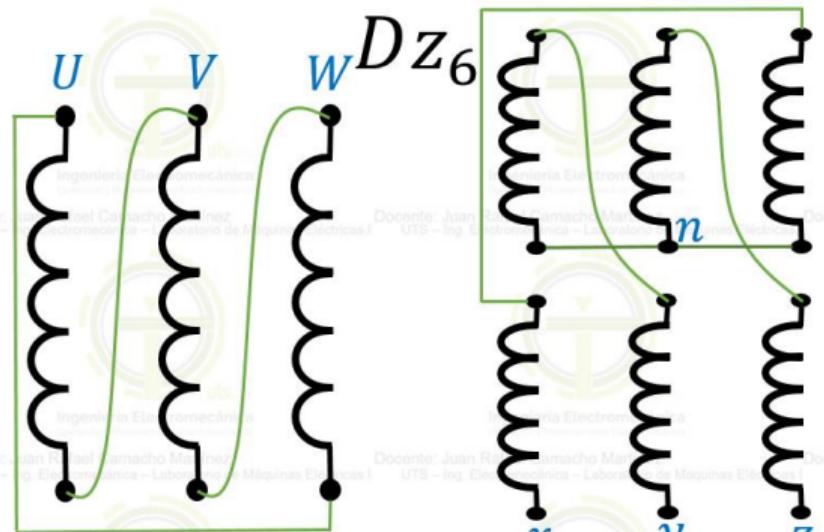

$$V_{xn} = |V_{1B_S}| \angle 0^\circ + |V_{1B_S}| \angle 60^\circ$$

$$V_{xn} = |V_{1B_S}| (1 \angle 0^\circ + 1 \angle 60^\circ) = |V_{1B_S}| (\sqrt{3} \angle 30^\circ)$$

$$V_{xn} = \sqrt{3} |V_{1B_S}| \angle 30^\circ$$

$$|V_{Fase-Z}| = \sqrt{3} |V_{1B_Z}|$$

$$|V_{Línea-Z}| = 3 |V_{1B_Z}|$$





Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Equipo Eléctrico


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN

Uniendo W con x :

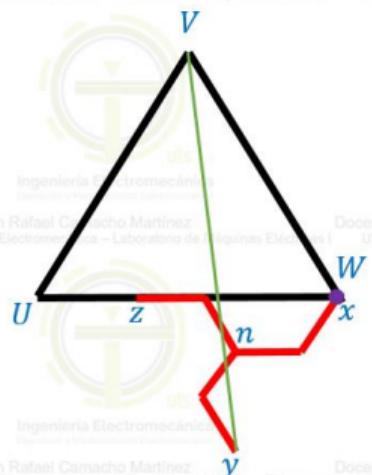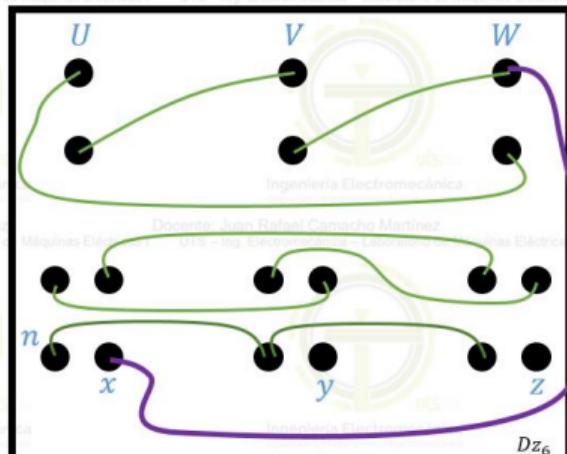

$$V_{y} = |V_{L_P}| \angle -60^\circ + |V_{1B_S}| (1 \angle -120^\circ + 1 \angle 180^\circ + 1 \angle -120^\circ + 1 \angle -60^\circ)$$

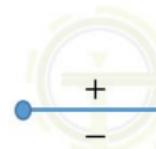

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Equipo Eléctrico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I




Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Equipo Eléctrico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Equipo Eléctrico

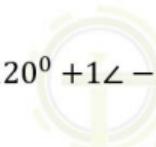Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento de Equipo Eléctrico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

0°

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE DC

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE DC

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

FUENTE



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I


MÁQUINA



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

CARGA

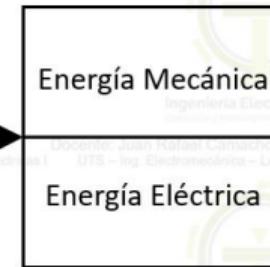

• • •

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Este tipo de máquinas convierten energía eléctrica de DC en mecánica (Motor) o convierten energía mecánica en eléctrica de DC (Generador).

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

PARTES FUNCIONALES DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DC

Parte de la máquina	Modo de operación	
	MOTOR	GENERADOR
CAMPO (Está construida en el estator)	<p>Se debe alimentar con una fuente eléctrica de DC, es decir, debe existir la corriente de campo (I_f).</p>	<p>Se debe alimentar con una fuente eléctrica de DC, es decir, debe existir la corriente de campo (I_f).</p>
ARMADURA (Está construida en el rotor)	<p>Se debe alimentar con una fuente eléctrica de DC, es decir, debe existir una tensión de armadura (V_a) impuesta que ocasione la corriente de armadura (I_a) tomada de la fuente.</p> $P_{in} = V_a I_a$	<p>Se obtiene energía eléctrica de DC, es decir, a esta parte se debe conectar la carga eléctrica, la cual será energizada al voltaje de armadura (V_a) y solicitará una corriente de armadura (I_a).</p> $P_{out} = V_a I_a$
EJE	<p>Se obtiene un movimiento rotativo, lo que permite mover una carga de tipo mecánica que se acople al eje, aplicándole a dicha carga un torque de salida (T_{out}) que producirá una velocidad angular (ω).</p> $P_{out} = T_{out} \omega$	<p>Se acopla una fuente de energía mecánica que lo haga girar, es decir, se tendrá un torque de entrada (T_{in}) que producirá una velocidad angular (ω).</p> $P_{in} = T_{in} \omega$

PARTES FUNCIONALES DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DC

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

MOTOR

ARMADURA

CAMPO

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

GENERADOR

Ingeniería Electromecánica



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica

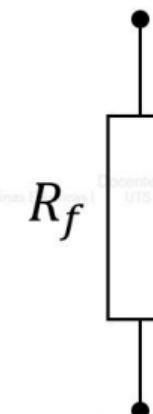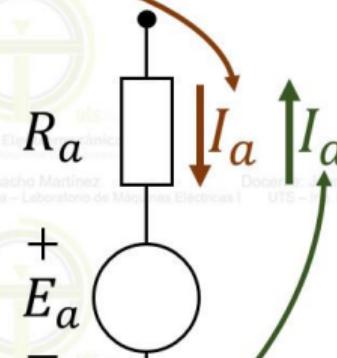Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I



TIPOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE DC

- Máquinas de Imanes permanente

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Máquinas de Electroimanes:
Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

- Excitación independiente
- Shunt (Paralelo)
- Serie
- Compuesta

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$E_a = kI_f \omega$$

$$T_{des.} = kI_a I_f$$

$$\omega = \frac{E_a}{kI_f}$$

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

$$R_f \ggg R_a \quad I_f \lll I_a$$

Poco torque.

Buen control de velocidad.

$$R_f \approx R_a \quad I_f = I_a$$

Bastante torque.

Poco control velocidad.

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Ingeniería Electromecánica
Operación y Mantenimiento Rotativo

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez
UTS – Ing. Electromecánica – Laboratorio de

CONEXIÓN PARA ARRANCAR Y CONTROLAR LA VELOCIDAD DE UN MOTOR SHUNT

